

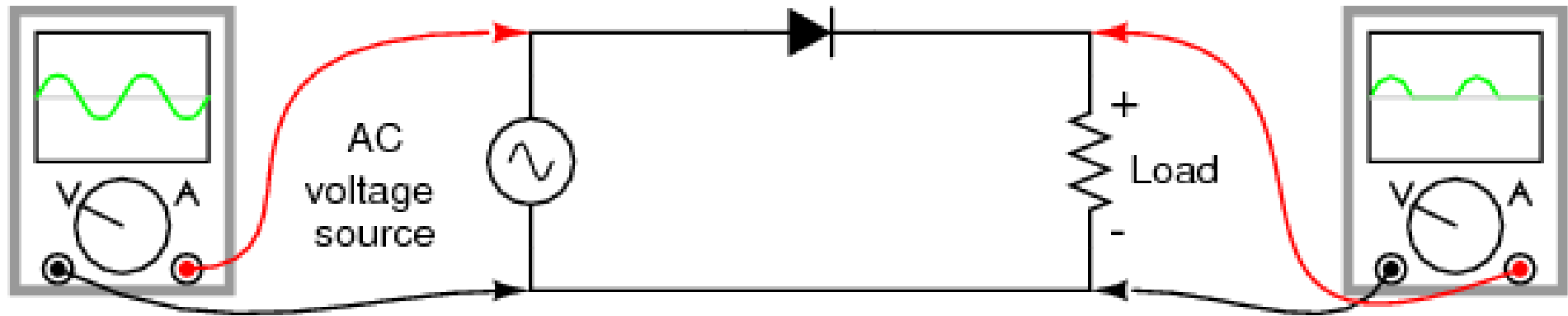
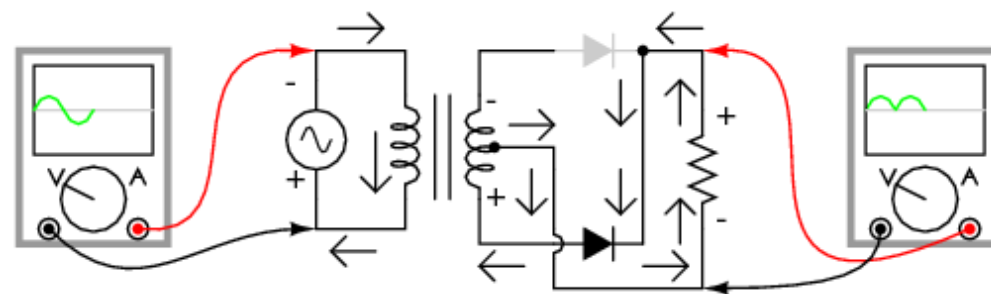


Afriđun




Hálfbylgju afriðun

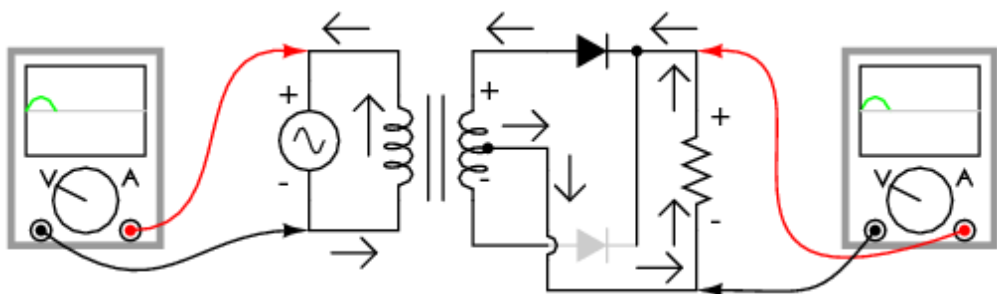



Heilbylgjuafriðun M tenging

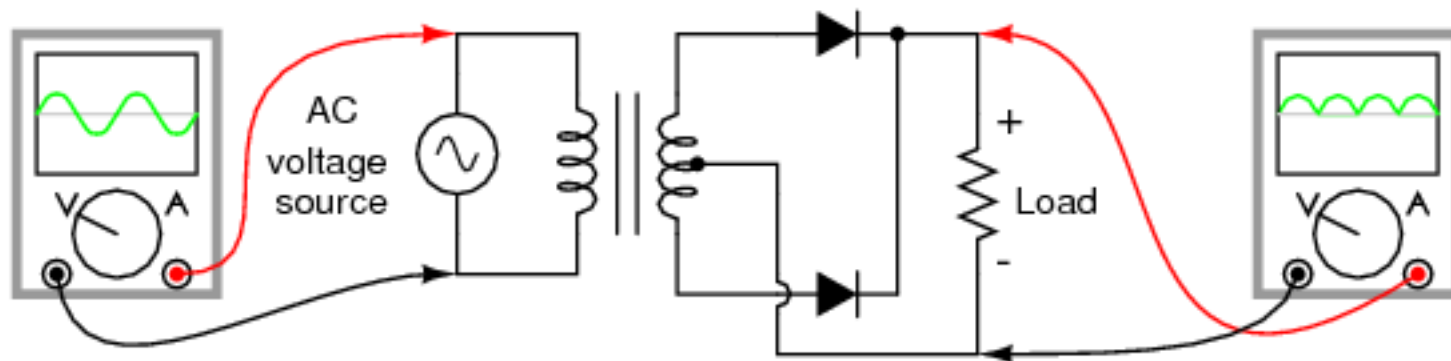

Brúarafriðun

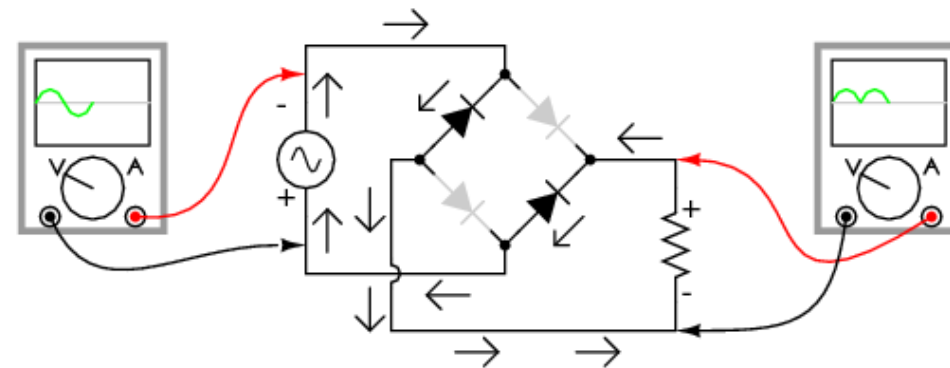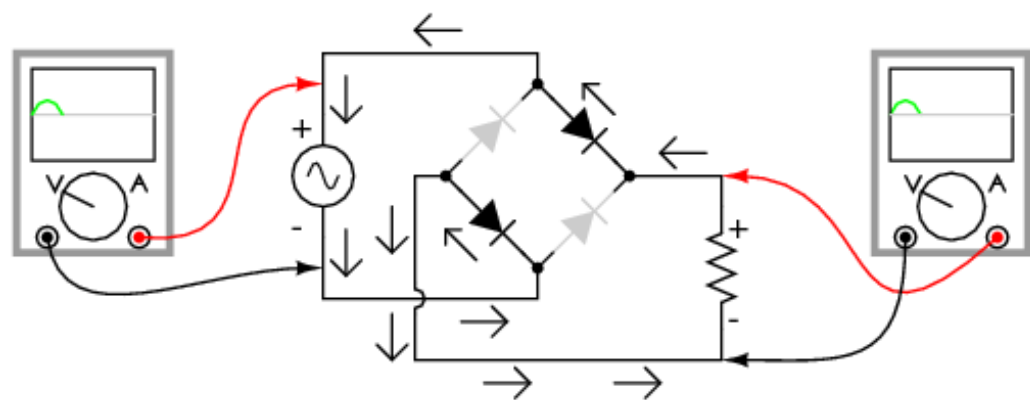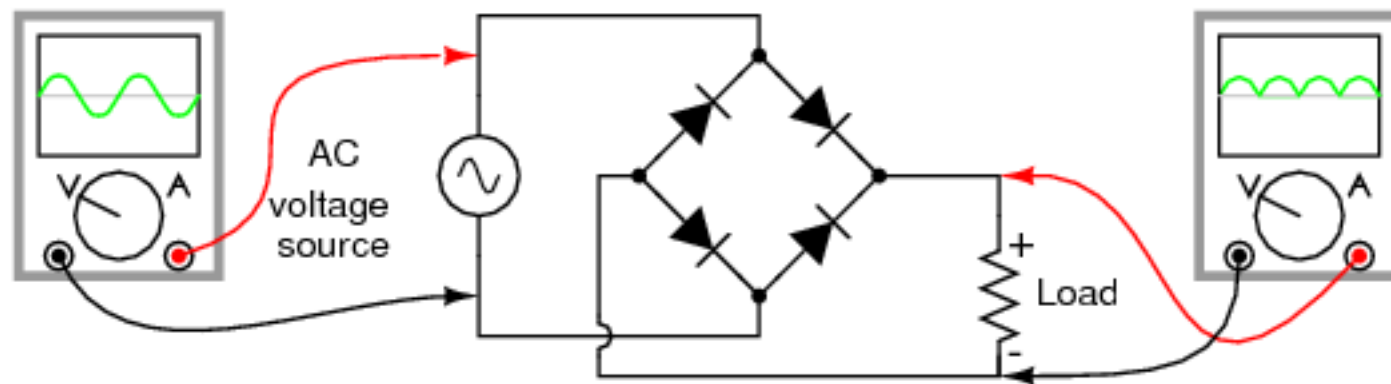


3 fasa afriðun

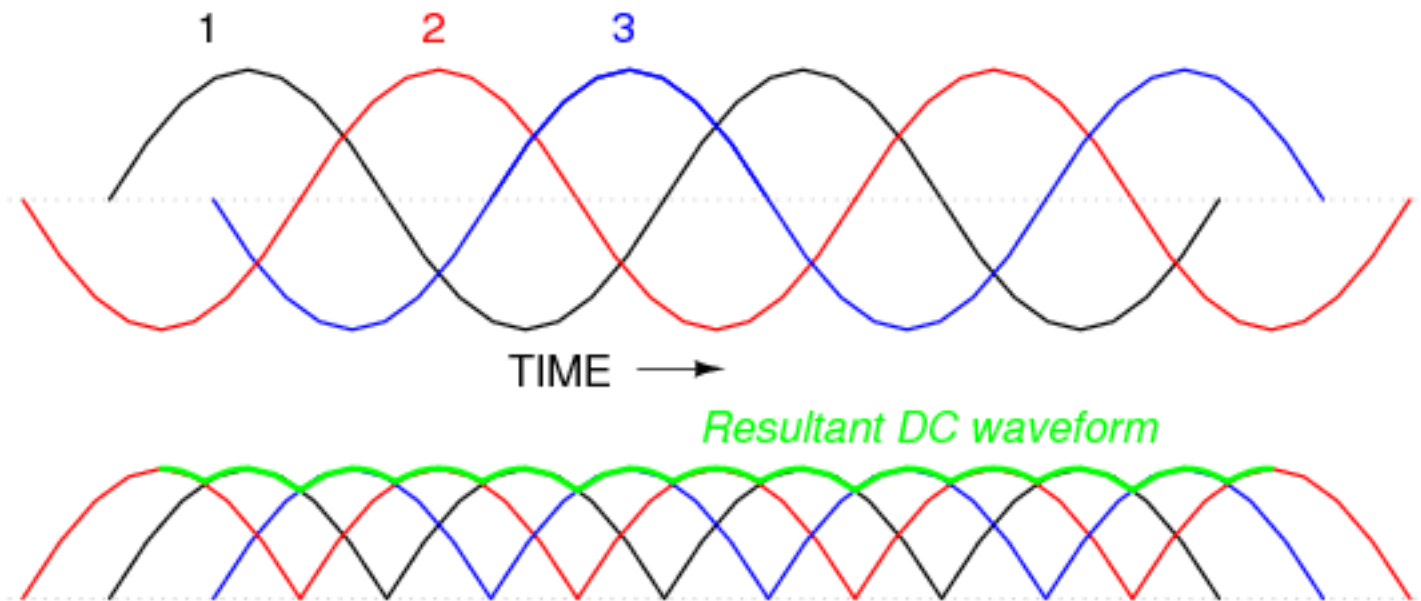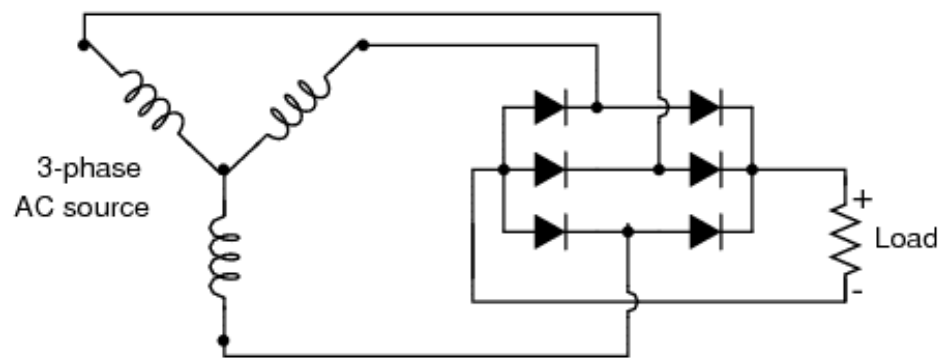

Stýrě afriřun

3Ph2W12P rectifier circuit

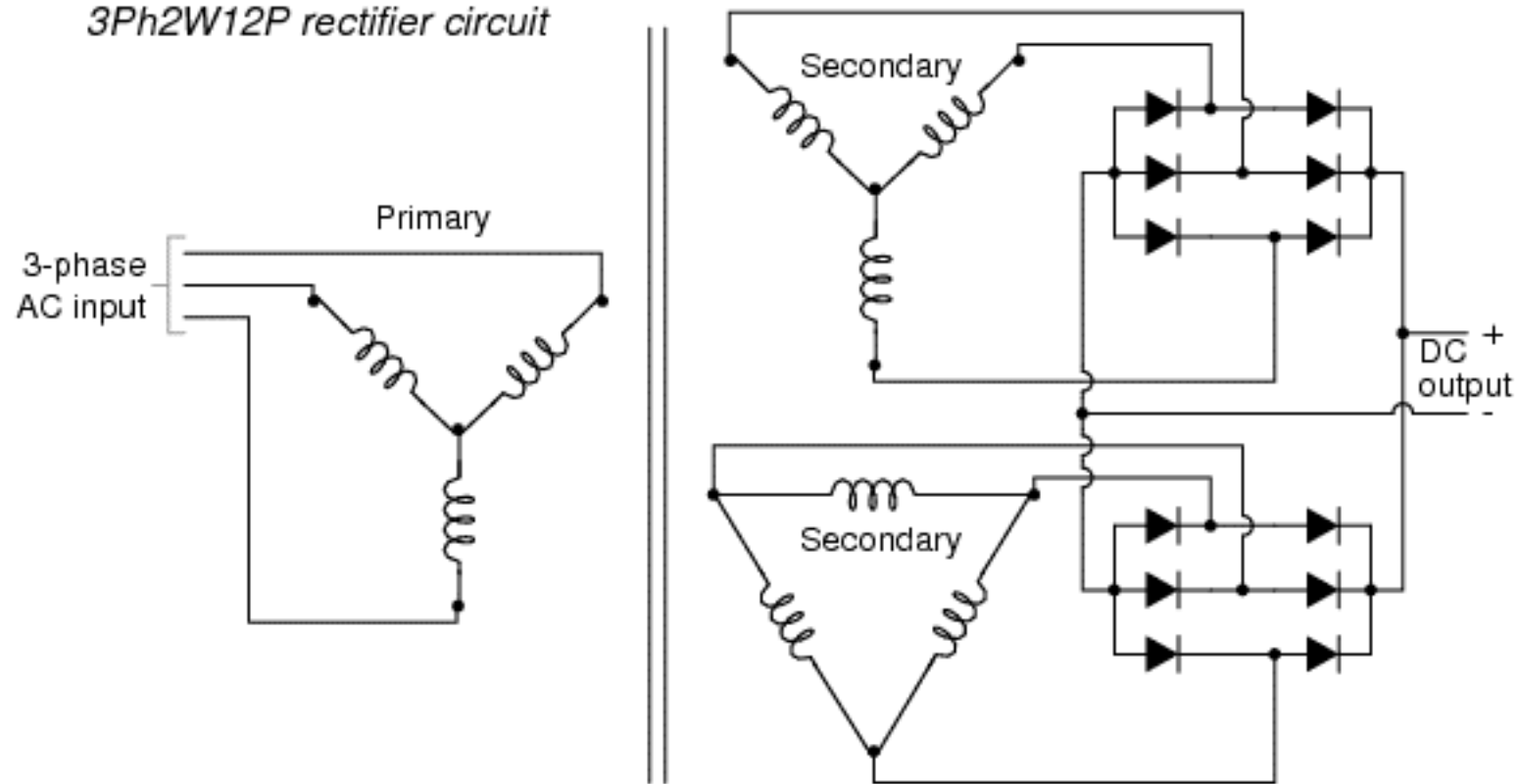

Stýrð afriðun

- <https://www.youtube.com/playlist?list=PLXUccGn4ptEMd4O7K1VSAd9eUBx3YOrMy>