

$U_{LED} = 1,6V$ (rauð)
 $U_{LED} = 2,0V$ (gul)
 $U_{LED} = 2,2V$ (græn)
 $U_{LED} = 3,0V$ (blá)
 $U_{LED} = 3,3V$ (fj-Ablá, hvít)
ATH: Þetta eru bara grófar viðmiðunartölur, ekki algildar.

AFL OG HITI Í HÁLFLEIÐURUM:

$$P = U_F \cdot I_F$$

$$T_j = P \cdot R_{th\ j-a} + T_{amb}$$

$$R_{th\ j-a} = (R_{th\ j-h}) + (R_{th\ h-a})$$

Almennt gildir:

$$U_{MAX} = U_P = U_T \quad (\text{þrjú nöfn á sömu spennu})$$

$$U_{EFF} = U_{RMS} = U_{VIRK} \quad (\text{þrjú nöfn á sömu spennu})$$

$$U_{AVE} = U_{MAX} = U_{MED} \quad (\text{tvö nöfn á sömu spennu})$$


$$U_{PP} = 2 \cdot U_P = 2 \cdot U_{MAX}$$

$$U_{max} = U_{PP}/2 = 1,414 \cdot U_{eff} = \sqrt{2} \cdot U_{eff} = 1,57 \cdot U_{med}$$

$$U_{eff} = U_{max} / \sqrt{2} = 0,707 \cdot U_{max} = 1,11 \cdot U_{med}$$

$$U_{med} = 2 \cdot U_{max} / \pi = 0,637 \cdot U_{max} = 0,90 \cdot U_{eff}$$
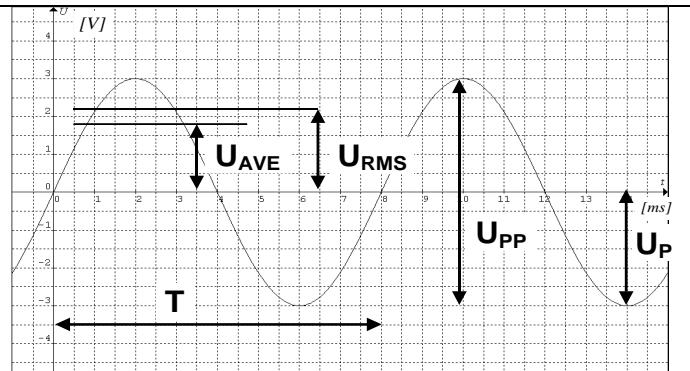
$$\text{Bylgjutími (lotutími)} = T \quad \text{tíðni} = f = 1/T$$



$$U_{2(t)} = U_2 \cdot \sqrt{2} \quad \text{gildir alltaf fyrir sínus-spennu.}$$

$U_{L(DC)}$ er meðaltalsútgangsspennan sem mælist með DC-mæli.

$U_{gára}$ er gáruspennan mæld með AC-mæli.

$U_{gára\ p-p}$ er gáruspenna mæld "topp-í-topp" með sveiflusjá. ($U_{gára\ p-p} \approx 4 \cdot U_{gára}$)

N1 : N2 er vindingahlutfall spennis (N1 er forvafíð)


	formúlur án þéttis	formúlur með þétti
<p>Hálfbylgjuafriðun, E - Tenging.</p>	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 0,7V$ $U_{RL(DC)} = U_{RL(t)} / \pi$ $U_{RL(gára)} = 1,2 \cdot U_{RL(DC)}$ $U_{PIV} = U_{2(t)}$ $f_{gára} = f_{U1} \quad (50Hz)$	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 0,7V$ $U_{RL(DC)} = U_{RL(t)} / (1 + (1 / (2 \cdot f_{gára} \cdot R \cdot C)))$ $U_{RL(gára(t))} = U_{RL(t)} - U_{L(DC)}$ $U_{RL(gára)} = U_{RL(gára(t))} / \sqrt{2}$ $U_{PIV} = 2 \cdot U_{2(t)}$ $f_{gára} = f_{U1} \quad (50Hz)$
<p>Heilbylgjuafriðun, brúartenging, B - Tenging</p>	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 1,4V$ $U_{RL(DC)} = 2 \cdot U_{RL(t)} / \pi$ $U_{RL(gára)} = 0,5 \cdot U_{RL(DC)}$ $U_{PIV} = U_{2(t)}$ $f_{gára} = 2 \cdot f_{U1} \quad (100Hz)$	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 1,4V$ $U_{RL(DC)} = U_{RL(t)} / (1 + (1 / (2 \cdot f_{gára} \cdot R \cdot C)))$ $U_{RL(gára(t))} = U_{RL(t)} - U_{RL(DC)}$ $U_{RL(gára)} = U_{RL(gára(t))} / \sqrt{2}$ $U_{PIV} = U_{2(t)}$ $f_{gára} = 2 \cdot f_{U1} \quad (100Hz)$
<p>Heilbylgjuafriðun, miðpunktstenging M - Tenging</p>	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = (U_{2(t)} / 2) - 0,7V$ $U_{RL(DC)} = 2 \cdot U_{RL(t)} / \pi$ $U_{RL(gára)} = 0,5 \cdot U_{RL(DC)}$ $U_{PIV} = U_{2(t)}$ $f_{gára} = 2 \cdot f_{U1} \quad (100Hz)$	$U_2 = U_1 \cdot N2/N1$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 0,7V$ $U_{RL(DC)} = U_{RL(t)} / (1 + (1 / (2 \cdot f_{gára} \cdot R \cdot C)))$ $U_{RL(gára(t))} = U_{RL(t)} - U_{RL(DC)}$ $U_{RL(gára)} = U_{RL(gára(t))} / \sqrt{2}$ $U_{PIV} = 2 \cdot U_{2(t)}$ $f_{gára} = 2 \cdot f_{U1} \quad (100Hz)$

“Common Emitter” - Transistormagnari:

Afl í transistor:

$$P = I_C \cdot U_{CE} + I_B \cdot U_{BE}$$

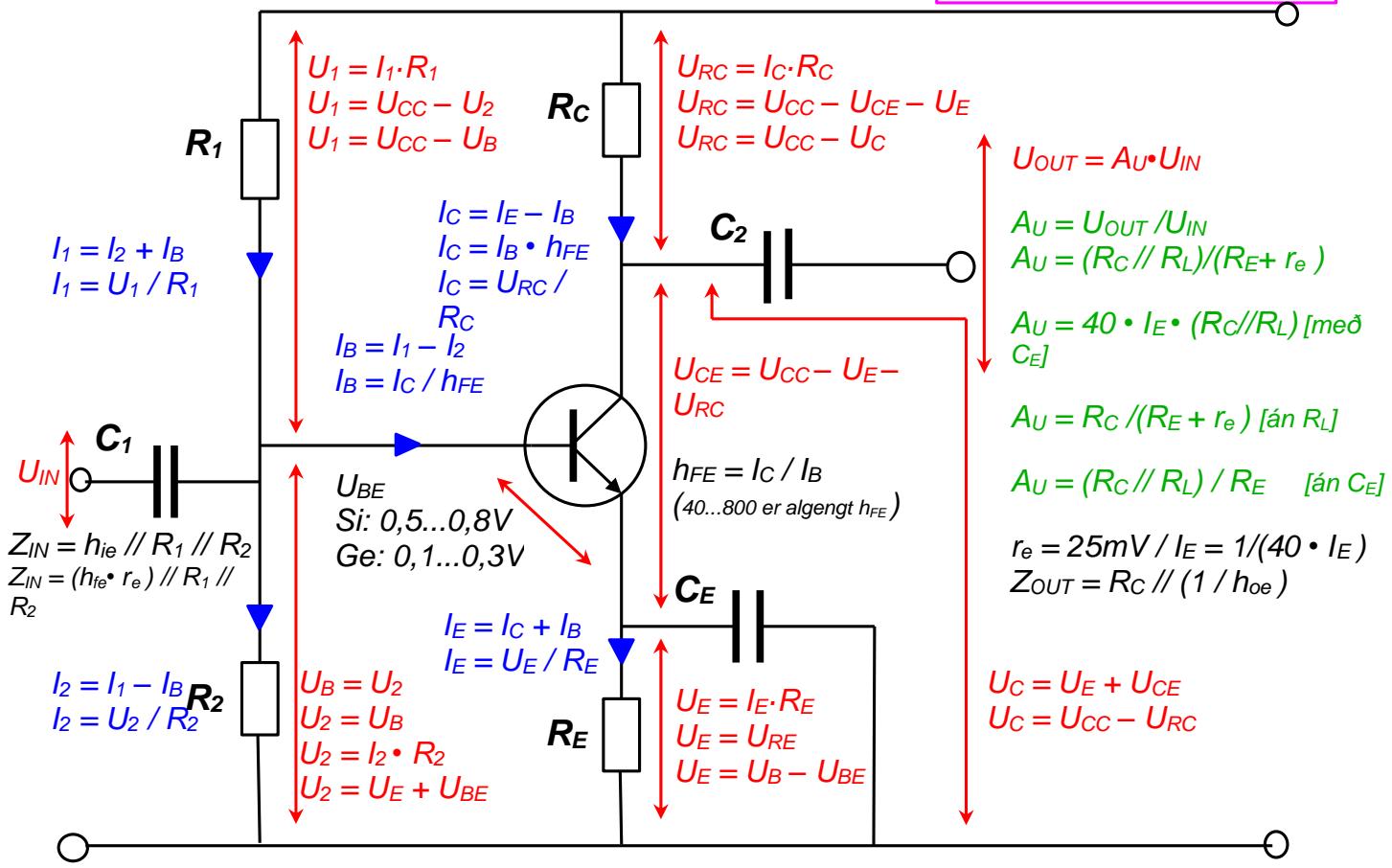(seinni liðurinn mjög líttill og oft sleppt)



$U_E \approx U_{CC} / 6$ [þó er U_E sjaldan haft meira en 2V]

0V = “jörð” = GND
 V_{CC} = vinnuspenna

Ef $h_{FE} > 50$, þá má segja $I_C \approx I_E$

Góð regla að hafa: $U_{RC} = U_{CE}$

Góð regla að hafa: $I_2 = 10 * I_B$

Hentugar vinnureglur, en ekki
stærðfræðileg lögmal)

Ef við reiknum $I_C = h_{FE} * I_B$ og svo spennuna U_{RC} með formúlunni $U_{RC} = I_C * R_C$ og sú spenna verður stærri en U_{CC} .
=> Þá er transistor yfirstýrður (í mettun) og þá er U_{CE} mjög lág spenna (U_{CEsat}) og U_{RC} næstum sama og U_{CC} .
=> Svo þarf loks líka að endurreikna $I_C = U_{RC} / R_C$

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$A_U = (R_C // R_L) / (R_E + r_e)$$
 [í rás án C_E þá skiptir r_e yfirleitt litlu máli]

$$A_U = 40 * I_E * (R_C // R_L)$$
 [í rás með C_E , þá skiptir R_E næstum engu máli og er sleppt]

$$r_e = 25mV / I_E$$

$$Z_{in} = R_1 // R_2 // h_{FE} * (R_E + r_e)$$
 [ef rásin hefur C_E , þá skiptir R_E litlu máli, án C_E þá skiptir r_e litlu máli]

$$Z_{out} \approx R_C$$

$$C_1 = 10 / (2\pi * f_{min} * Z_{in})$$

$$C_2 = 10 / (2\pi * f_{min} * Z_{out})$$

$$C_E = 10 / (2\pi * f_{min} * R_E)$$

Fasasnúningur milli U_{IN} og U_{OUT} er 180° [Sem líka mætti skrifa svona: $U_{OUT} = - (A_U \cdot U_{IN})$]

$$h_{FE} = I_C / I_B$$

$$h_{fe} = h_{ie} / r_e = \Delta I_C / \Delta I_B = i_C / i_B$$


$$h_{IE} = h_{fe} * r_e$$

$$h_{ie} = \Delta U_{BE} / \Delta I_B = u_{BE} / i_B$$

$$h_{OE} = 1 / R_O$$

$$h_{oe} = \Delta I_C / \Delta U_{CE} = i_C / u_{CE}$$

Common Collector (emitter follower)

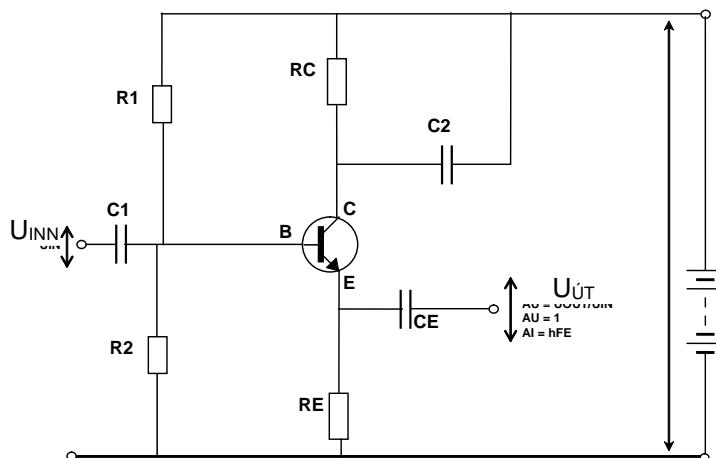

$$U_{OUT} = A_U \cdot U_{IN}$$

$$A_U = U_{OUT} / U_{IN}$$

$$A_U = (R_E // R_L) / (r_e + (R_E // R_L)) \approx 1$$


$$Z_{IN} = R_1 // R_2 // (h_{fe} \cdot (R_E // R_L))$$

$$Z_{OUT} = (r_e + (R_{gen} // R_1 // R_2) / h_{fe}) // R_E$$

$$r_e = 25mV / I_E$$

// táknað hliðtengingu; sem sagt: $R_1 // R_2 = 1 / (1/R_1 + 1/R_2)$

Common Base

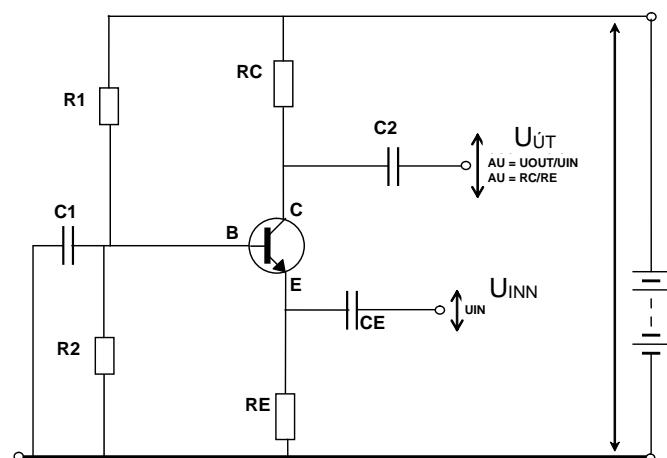

$$U_{OUT} = A_U \cdot U_{IN}$$

$$A_U = U_{OUT} / U_{IN}$$

$$A_U = (R_C // R_L // (1 / h_{oe})) / r_e$$

$$A_U = 40I_E \cdot (R_C // R_L // (1 / h_{oe}))$$

$$Z_{IN} = R_E // r_e$$

$$Z_{OUT} = R_C$$

$$r_e = 25mV / I_E$$

Athugasemdir:


A_U (Sama jafna fyrir aftengdan CE magnara)

Z_{OUT} (1/hef hefur hverfandi lítil áhrif því hún virkar hfe sinnum stærri)

í "Common Collector"-magnaranum má spara bæði RC og $C2$ og tengja collectorinn beint upp í $+V_{CC}$

Darlingontenging:

(Hér er NPN-Darlington)

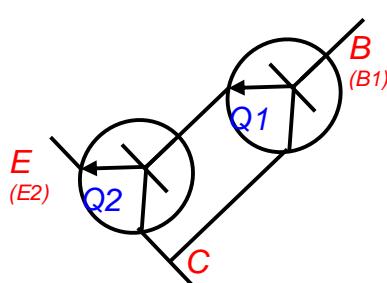

$$h_{FE} = I_C / I_B$$

(Stærðfræðilega rétt formúla fyrir h_{FE})

$$h_{FE} = h_{FE1} \cdot h_{FE2} + h_{FE1} + h_{FE2}$$


(Einfaldari formúla, oftast nægilega rétt)

$$h_{FE} \approx h_{FE1} \cdot h_{FE2}$$

(Lægsta U_{CE} er ögn hærri en í einum BJT)

$$U_{CEsat} = U_{CEsat1} + U_{BE2}$$

Spennureglun:

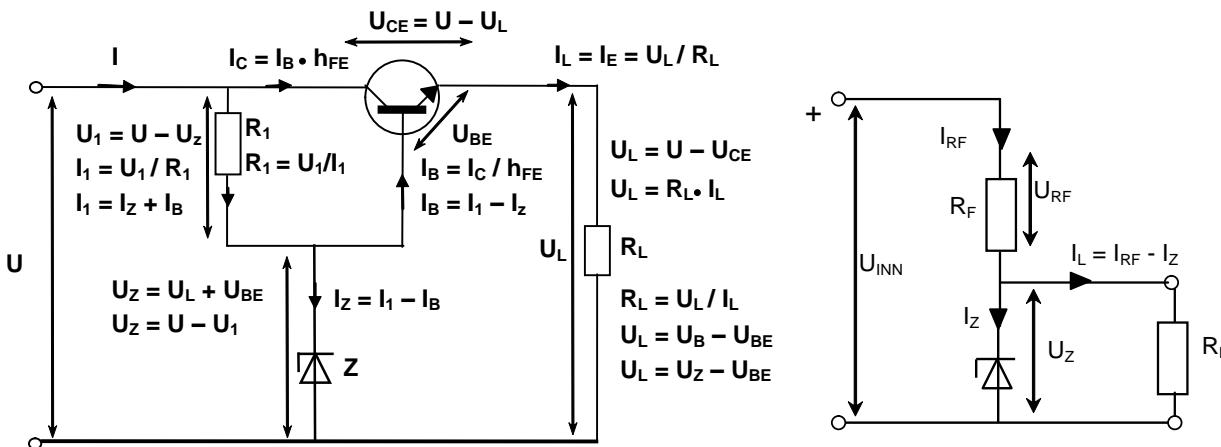

$$I_{Zmax} = P_{max} / U_Z$$

$$I_{Zmin} = I_{Zmax} * 0,1$$

$$I_{Z(70\%)} = I_{Zmax} * 0,7 \text{ (góðar vinnureglur, ekki lögmað)}$$

$$U_{RF} = U_1 - U_Z$$

$$I_{RF} = U_{RF} / R_F$$


$$R_F = U_{RF} / I_{RF}$$

$$U_{INNmax} = I_{Zmax} * R_F + U_Z$$

Zenerdíóður má fá fyrir spennu frá ca. 3V og upp að 150V; spennugildin eru yfirleitt í E24 staðalröð: 2V7, 3V0, 3V3, 3V6, 3V9, 4V3, 4V7, 5V1, 6V2, 6V8, 7V5, 8V2, 9V1, 10V, 11V, 12V, 13V, 15V, 16V, 18V, 20V, 22V, 24V (og svo byrjar röðin aftur)

Algengt P_{max} í litlum díóðum 0,4W og 1,3W; til eru stærri; 3W, 5W, 10W, 20W og jafnvel enn stærri.

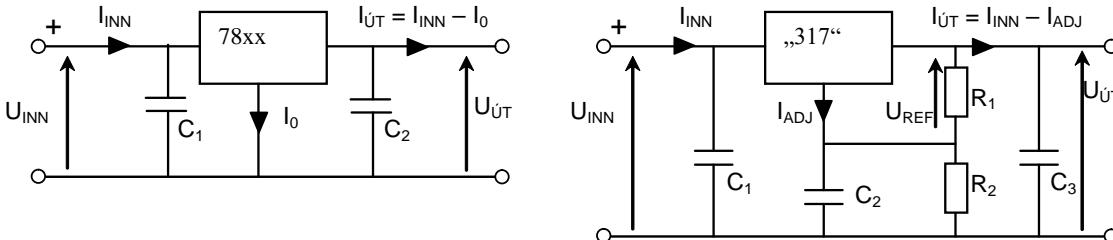Spennureglunar-samrásir (Voltage Regulator IC):



Fjölmargar spennureglunarrásir eru til, einna þekktastar eru "78xx" og "79xx" seríurnar sem hafa fasta útgangsspennu og svo LM317 og LM337 þar sem útgangsspennunni er stýrt með tveimur móttöðum.

Rásirnar fást í mismunandi stærðum með hámarksstraum frá 100mA og upp í 1,5A eða meira.

Rásirnar þurfa að festast á nægilega stóran kæliflöt sem fer eftir því hve mikið álag er á þeim.

Inngangsspennan þarf að vera minnst 2-3 V hærri en útgangsspennan til að fá eðlilega spennureglun.

7800 IC spennustillaðasír hafa innbyggða hitayfirálagsvörn og skammhlaupsvörn.

Hitayfirálagsvörnin verður virk þegar innra hitastig íhlutsins nær ákveðnu hitastigi.

C_1 , C_2 og C_3 eru "afkúplings-þéttar" sem koma í veg fyrir að rásirnar myndi sjálfsveiflu (oscillation) og þeir þurfa að vera staðsettir sem næst rásunum.

"78" og "317" rásirnar eru fyrir jákvæða spennu, en "79" og "337" eru fyrir neikvæða spennu.

Síðstu tveir tölustafirnir í raðnúmeri 78xx og 79xx segja útgangsspennu þeirra: 3,3 ..05 ..08 ..10 ..12 ..15 ..24V.

Útgangsspenna LM317 reiknast sem: $U_{UT} = U_{REF} (1 + R_2/R_1) + I_{ADJ} \cdot R_2$ þar sem $U_{ADJ} = 1,25V$ og $I_{REF} = 50\mu A$.

Dæmi um hitaútreikning: LM7805 rás í TO-220 húsi fær 12V inngangsspennu og útgangsstraumurinn er 600mA.

Yfirhitavörnin slekkur á rásinni þegar hitinn inni í henni er $T_{J(MAX)} = 125^{\circ}\text{C}$. Hitaviðnám TO-220 "Junction-to-Case" er $R_{JC} = 5^{\circ}\text{C}/\text{W}$. Umhverfishiti er $T_{amb} = 40^{\circ}\text{C}$ og við skulum ekki leyfa meira en $T_J = 100^{\circ}\text{C}$ inni í rásinni til að hafa smá svigrúm áður en hún slekkur á sér (125°C). Aflmyndun í rásinni er $P = (12V - 5V) * 0,6A = 7V * 0,6A = 4,2W$.

Rásin má hitna 60°C upp fyrir umhverfishita, það gefur að heildarhitaviðnamið má vera $60^{\circ}\text{C} / 4,2W = 14,3^{\circ}\text{C}/\text{W}$.

Rásin sjálf er $5^{\circ}\text{C}/\text{W}$, kæliplatan og festing rásarinnar við hana má þá ekki vera meira en $14,3 - 5 = 9,3^{\circ}\text{C}/\text{W}$.

Algeng glimmer-einangrun fyrir TO-220 er $2,5^{\circ}\text{C}/\text{W}$, hitaviðnám kæliplötu þarf að vera minna en $9,3 - 2,5 = 6,8^{\circ}\text{C}/\text{W}$.