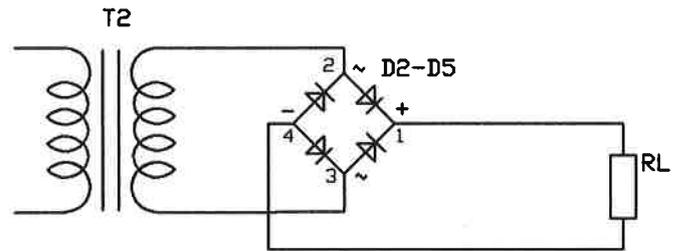


Dæmi C

Rás er tengd eins og mynd sýnir:

Inn á spenninn fer 230V, 50Hz

Vindingahlutfallið er $N_1:N_2 = 23:1$



- a) Hvernig afriðun er þetta? Heilbylgjinafriðun / brúar afriðun (piðfu brú)

Reiknaðu svo...

$$U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} = 230\text{V} \cdot \frac{1}{23} = \underline{10\text{V}_{\text{rms}}}$$

b) $U_2 = \underline{10\text{V}_{\text{rms}}}$

c) $U_{2(t)} = \underline{14,142\text{V}}$ $U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 10\text{V} = \underline{14,142\text{V}_{\text{peak}}}$

d) $U_{RL(t)} = \underline{12,742\text{V}}$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 1,4\text{V} = 14,142 - 1,4\text{V} = \underline{12,742\text{V}}$

e) $U_{RL(\text{DC})} = \underline{8,112\text{V}}$ $U_{RL(\text{DC})} = \frac{2 \cdot U_{RL(t)}}{\pi} = \frac{2 \cdot 12,742\text{V}}{\pi} = \underline{8,112\text{V}}$

f) $U_{RL(\text{gáru})} = \underline{4,056\text{V}}$ $U_{RL(\text{gáru})} = 0,5 \cdot U_{RL(\text{DC})} = 0,5 \cdot 8,112\text{V} = \underline{4,056\text{V}}$


g) $U_{PIV} = \underline{14,142\text{V}}$ $U_{PIV} = U_{2(t)}$ ekki þéttir

Dæmi D

Rás er tengd eins og mynd sýnir:

Inn á spenninn fer 230V, 50Hz

Vindingahlutfallið er $N_1:N_2 = 23:1$

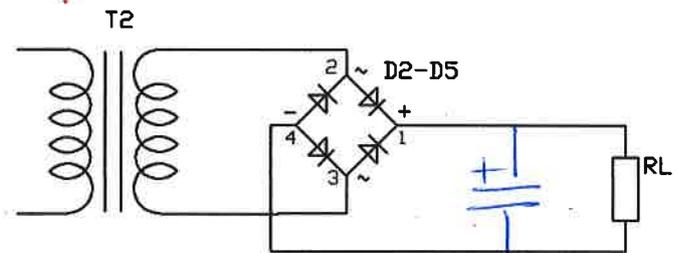

- a) Bættu við inn á myndina þétti sem jafnar gáruspennuna og merktu hvor endinn á þéttinum er +

Reiknaðu svo eftirfarandi miðað við að þéttirinn sé $C=1000\mu\text{F}$ og $R_L = 200\Omega$.

b) $U_2 = 10\text{ V AC RMS}$ $U_2 = U_1 \cdot \frac{N_2}{N_1} = 230\text{V} \cdot \frac{1}{23} = 10\text{ V}$

c) $U_{2(t)} = 14,142\text{ V}$ $U_{2(t)} = \sqrt{2} \cdot U_2 = \sqrt{2} \cdot 10\text{V} = 14,142\text{V}$
topp

d) $U_{RL(t)} = 12,742\text{ V}$ $U_{RL(t)} = U_{2(t)} - 1,4\text{V} = 14,142 - 1,4 = 12,742\text{V}$

e) $U_{RL(DC)} = 12,431\text{ V}$ $U_{RL(DC)} = \frac{U_{RL(t)}}{1 + \frac{1}{2 \cdot f_{gáru} \cdot R_L \cdot C}} = \frac{12,742}{1 + \frac{1}{2 \cdot 100 \cdot 200 \cdot 1000 \cdot 10^{-6}}}$
 $= 12,431\text{ V}$ \leftarrow DC jafnspenna
Hz Ω F
f_{gáru} R_L C

f) $U_{RL(gáru t)} = 0,311\text{ V}$ $U_{RL(t)} - U_{RL(DC)} = 12,742 - 12,431 = 0,311\text{ V}$
topp

g) $U_{RL(gáru)} = 0,22\text{ V}$ $U_{RL(gáru)} = \frac{U_{RL(gáru t)}}{\sqrt{2}} = 0,22\text{ V RMS}$

h) $U_{PIV} = 14,142\text{ V}$ $U_{PIV} = U_{2(t)} = 14,142\text{ V}$

- i) Hvað áhrif hefur það ef . . .

ef þéttirinn er minnkaður: Gáruspenna eykst DC minnkar

ef þéttirinn er stækkaður: Gáruspenna minnkar DC stækkar

ef R_L er stækkað: Alag minnkar, gáruspenna minnkar, DC stækkar

ef R_L er minnkað: Alag eykst, gáruspenna eykst, DC lækkar