

Tengjum gólfhitakerfi í básatofunni

Tvö fyrstu termóin vinna á einn loka, sem gætu verið herbergi en það þriðja vinnur á tvo loka sem gæti verið stofa.

Á ytra kerfinu (að norðan), tengið peru sem við ýmindum okkur að séu lokarnir og sjáum hvort termóin kveiki á réttri peru. (þarna tengjum við kerfið við 230V)

Á syðra kerfinu sem er 12V kerfi mælum við með ohm mæli og athugum hvort við fáum leiðni frá termóinu og niður í rétt raðtengi, þegar kveikt er á termóinu.

Gangi ykkur vel