








Boole grunnur, hlið, jöfnur og reglur

# Rökrásarhlið, virkni og jöfnur hliða

AND	
OR	
NAND	
NOR	
XOR	
XNOR	
NOT	

Útgangur hefur stöðuna 1 þegar allir inngangar hliðs hafa stöðuna 1

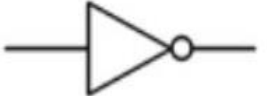Útgangur hefur stöðuna 1 þegar einn eða fleiri inngangar hliðs hafa stöðuna 1

Útgangur hefur stöðuna 0 þegar allir inngangar hliðs hafa stöðuna 1, annars er útgangur = 1

Útgangur hefur stöðuna 0 þegar einn eða fleiri inngangar hliðs hafa stöðuna 1. Ef allir inngangar hafa stöðuna 0 er útgangur = 1









Útgangur hefur stöðuna 1 þegar eingöngu einn inngangur hliðs hefur stöðuna 1, annars er útgangur = 0

Útgangur hefur stöðuna 0 þegar eingöngu einn inngangur hliðs hafa stöðuna 1, annars er útgangur 1

Útgangur hefur stöðuna 1 þegar inngangur hliðs hefur stöðuna 0, en stöðuna 1 þegar inngangur er = 0

$X = A \cdot B$
$X = A + B$
$X = \overline{A \cdot B}$
$X = \overline{A + B}$
$X = A \oplus B$
$X = \overline{A \oplus B}$
$X = \overline{A}$
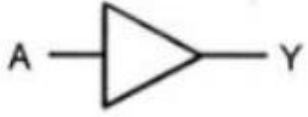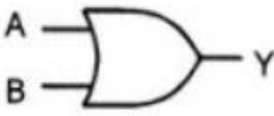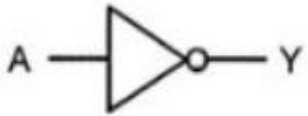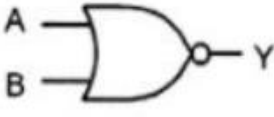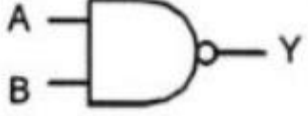
# Rökrásarhlið ásamt jöfnum og sannleikstöflum


Virkni	Tákn	Sannleikstafla	Jafna	Virkni	Tákn	Sannleikstafla	Jafna																														
Buffer		<table border="1" data-bbox="817 421 983 571"> <tr><th>A</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	Y	0	0	1	1	$Y = A$	Tveggja innganga OR hlið		<table border="1" data-bbox="1964 414 2160 614"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	$Y = A + B$									
A	Y																																				
0	0																																				
1	1																																				
A	B	Y																																			
0	0	0																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	1																																			
Innverter (NOT hlið)		<table border="1" data-bbox="817 635 983 785"> <tr><th>A</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	Y	0	1	1	0	$Y = \bar{A}$	Tveggja innganga NOR hlið		<table border="1" data-bbox="1964 649 2160 849"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	$Y = \overline{A + B}$									
A	Y																																				
0	1																																				
1	0																																				
A	B	Y																																			
0	0	1																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	0																																			
Tveggja innganga AND hlið		<table border="1" data-bbox="792 821 1009 1042"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$Y = A \cdot B$	Tveggja innganga X-OR hlið		<table border="1" data-bbox="1964 878 2160 1078"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Y = A \oplus B$
A	B	Y																																			
0	0	0																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	1																																			
A	B	Y																																			
0	0	0																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	0																																			
Tveggja innganga NAND hlið		<table border="1" data-bbox="792 1078 1009 1299"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	$Y = \overline{A \cdot B}$	Tveggja innganga X-NOR hlið		<table border="1" data-bbox="1964 1106 2160 1306"> <tr><th>A</th><th>B</th><th>Y</th></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	Y	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	$Y = \overline{A \oplus B}$
A	B	Y																																			
0	0	1																																			
0	1	1																																			
1	0	1																																			
1	1	0																																			
A	B	Y																																			
0	0	1																																			
0	1	0																																			
1	0	0																																			
1	1	1																																			

## Bool reglur

Name	AND form	OR form
Identity law	$1A = A$	$0 + A = A$
Null law	$0A = 0$	$1 + A = 1$
Idempotent law	$AA = A$	$A + A = A$
Inverse law	$A\bar{A} = 0$	$A + \bar{A} = 1$
Commutative law	$AB = BA$	$A + B = B + A$
Associative law	$(AB)C = A(BC)$	$(A + B) + C = A + (B + C)$
Distributive law	$A + BC = (A + B)(A + C)$	$A(B + C) = AB + AC$
Absorption law	$A(A + B) = A$	$A + AB = A$
De Morgan's law	$\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$	$\overline{\bar{A} + \bar{B}} = \bar{A}\bar{B}$

# Regla De Morgan


## NAND

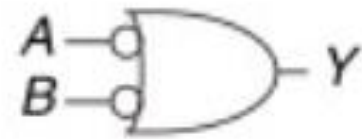

$$Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


## NOR

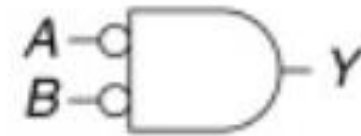

$$Y = \overline{A+B} = \overline{A} \overline{B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0


# Karnough kort

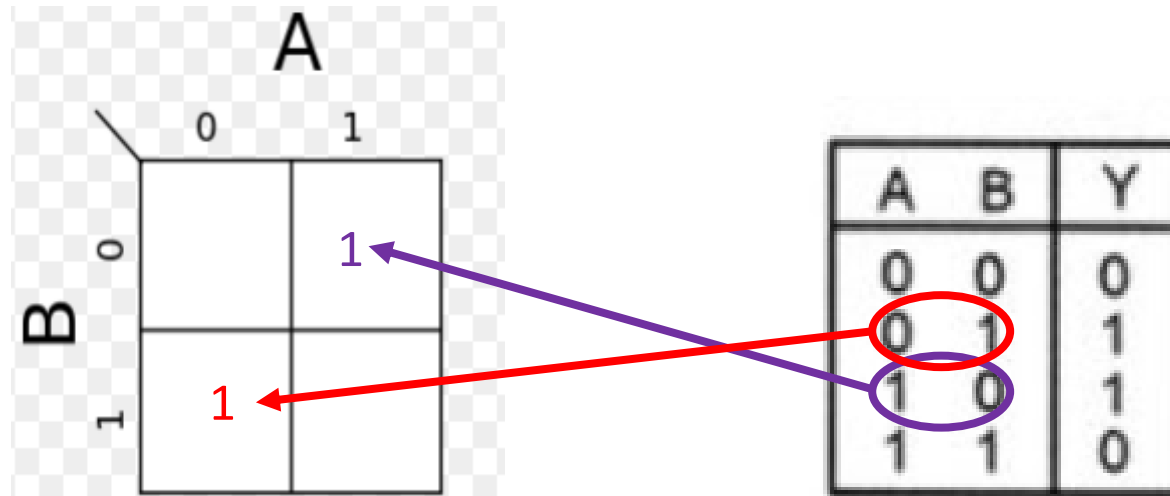

# Karnough kort



A \ B	CD			
	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

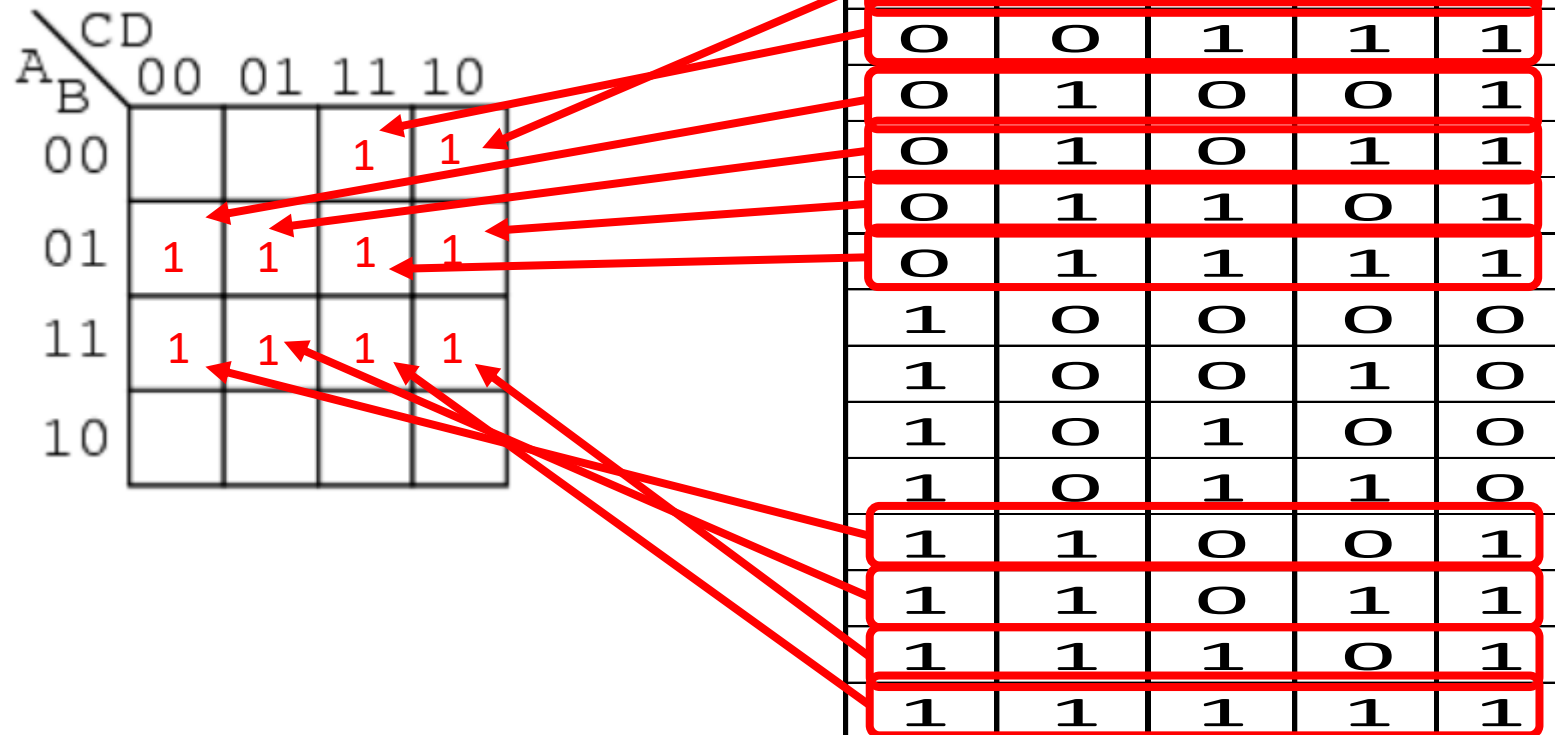

# Karnough kort

Pörun reita í Karnough kortum.

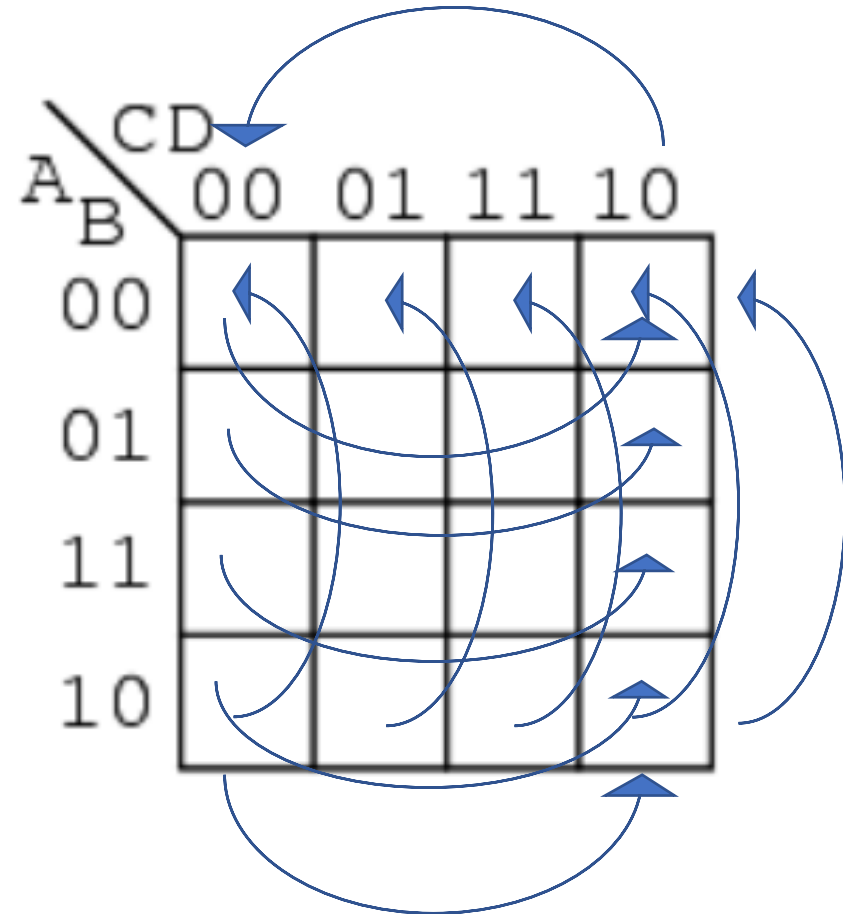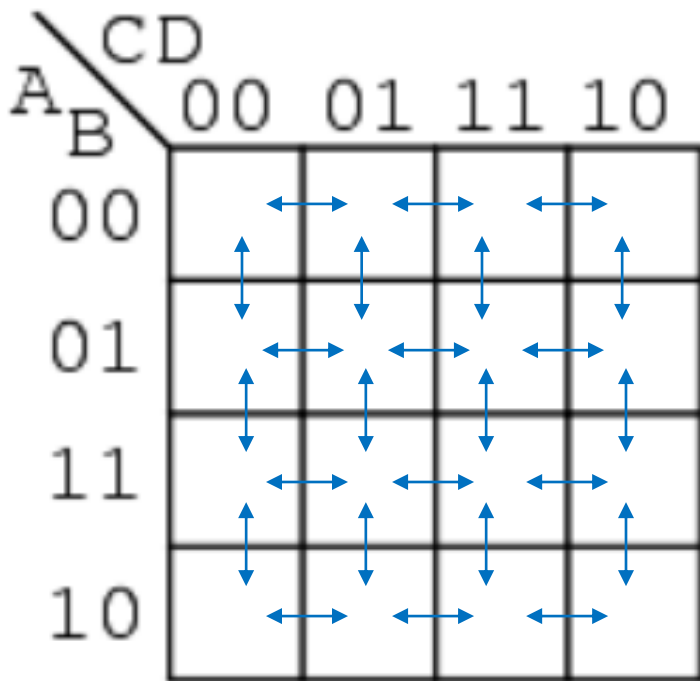



# Karnough kort

Pörun reita í Karnough kortum.

A/B \ CD	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11		1	1	1
10				

A/B \ CD	00	01	11	10
00				
01		1	1	1
11		1	1	1
10				

# Karnough kort



Pörun reita í Karnough kortum.

A/B \ CD	00	01	11	10
00			1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

A/B \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01				
11				
10	1			1


# Karnough kort

Pörun reita í Karnough kortum.

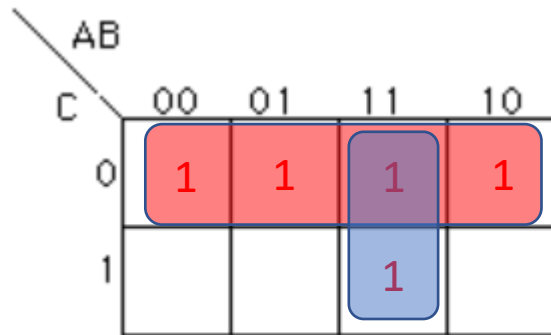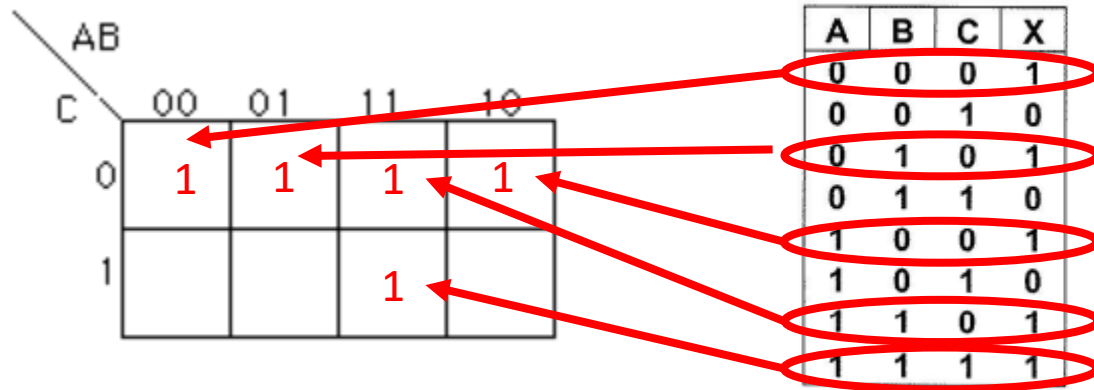

# Karnough kort

Einföldun jafna með Karnough kortum.




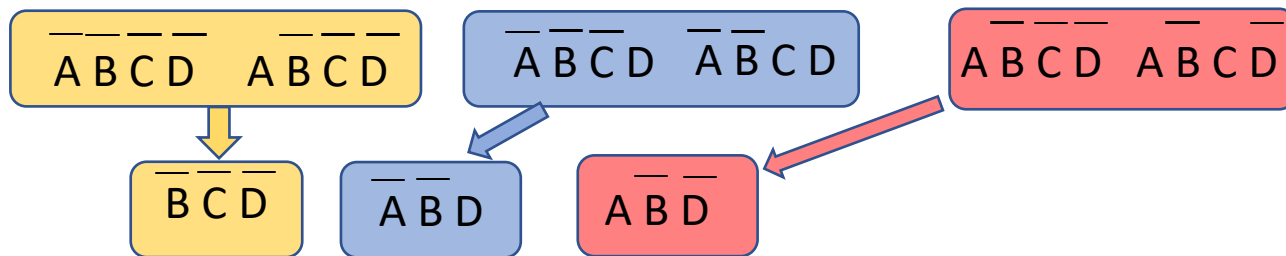


A \ B \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	
01				
11				
10	1			1
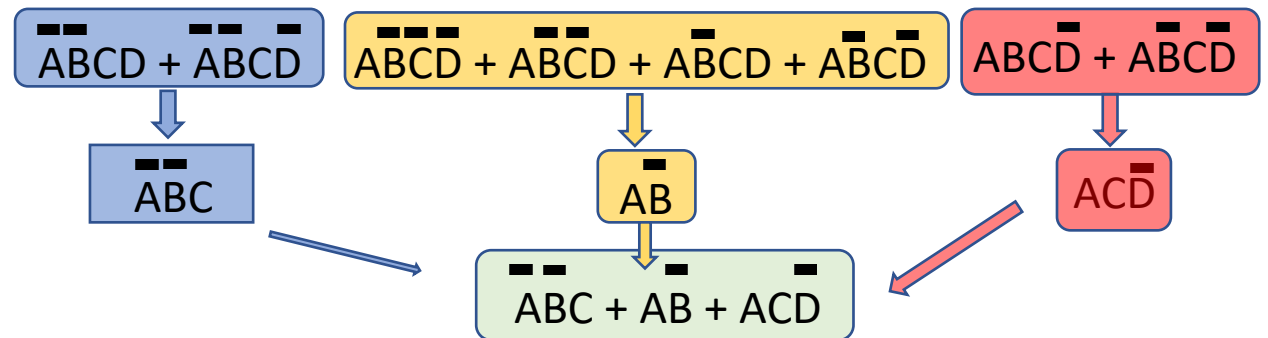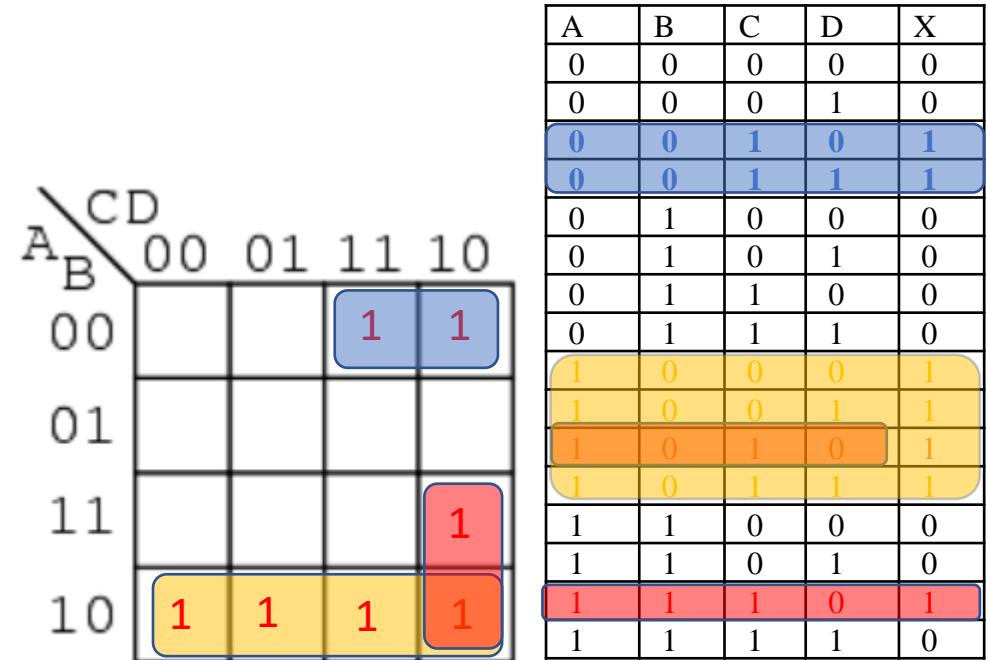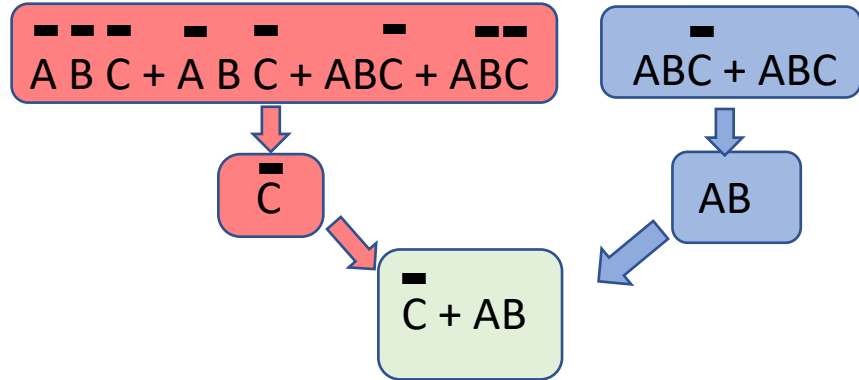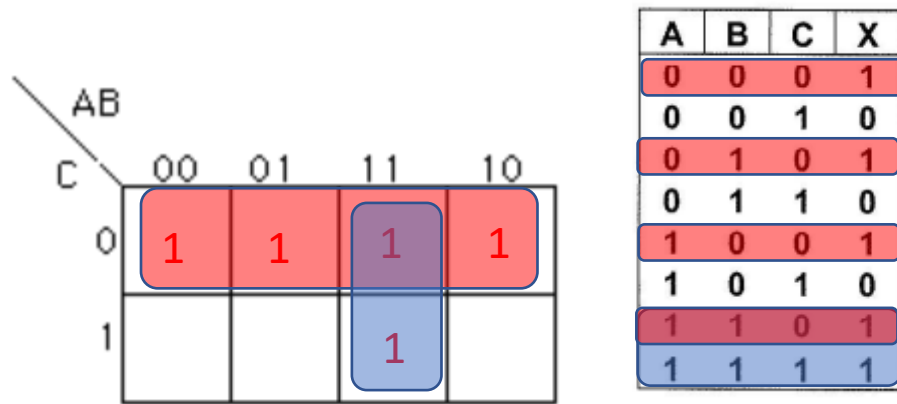
# Karnough kort

Einföldun jafna með Karnough kortum.

Einföldun jafna með Karnough kortum. (Dæmi 4 og 1 úr Könnun)



# Karnough kort

Einföldun jafna með Karnough kortum. (Dæmi 5 úr Könnun)

		CD			
		00	01	11	10
A B	00			1	1
	01	1			
	11			1	
	10	1	1	1	1

A	B	C	D	X
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

