
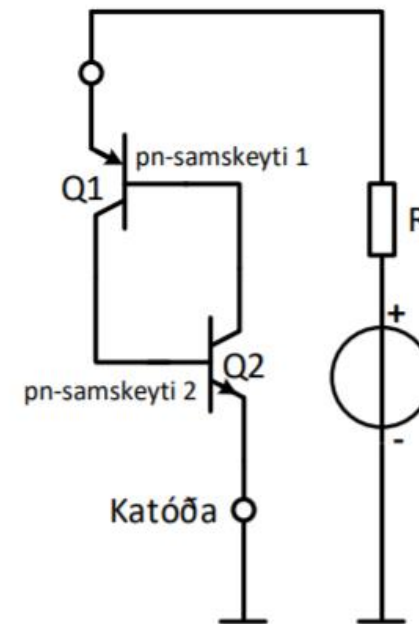
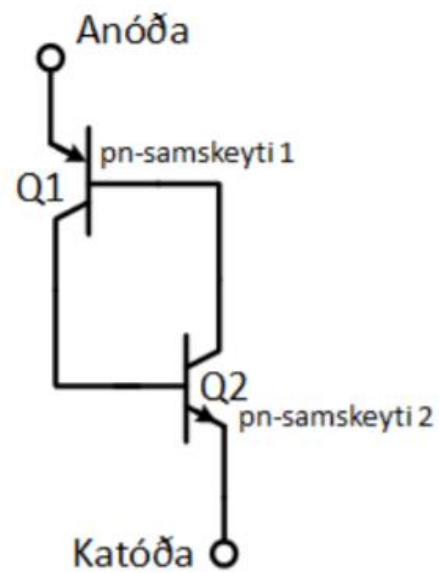



Tyristorar

Shockley díóða

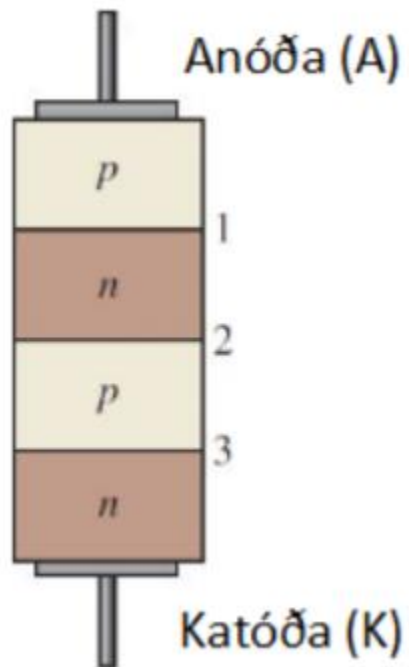

Jafngildismynd

Straumar/spennur í fjögurra laga díóðu

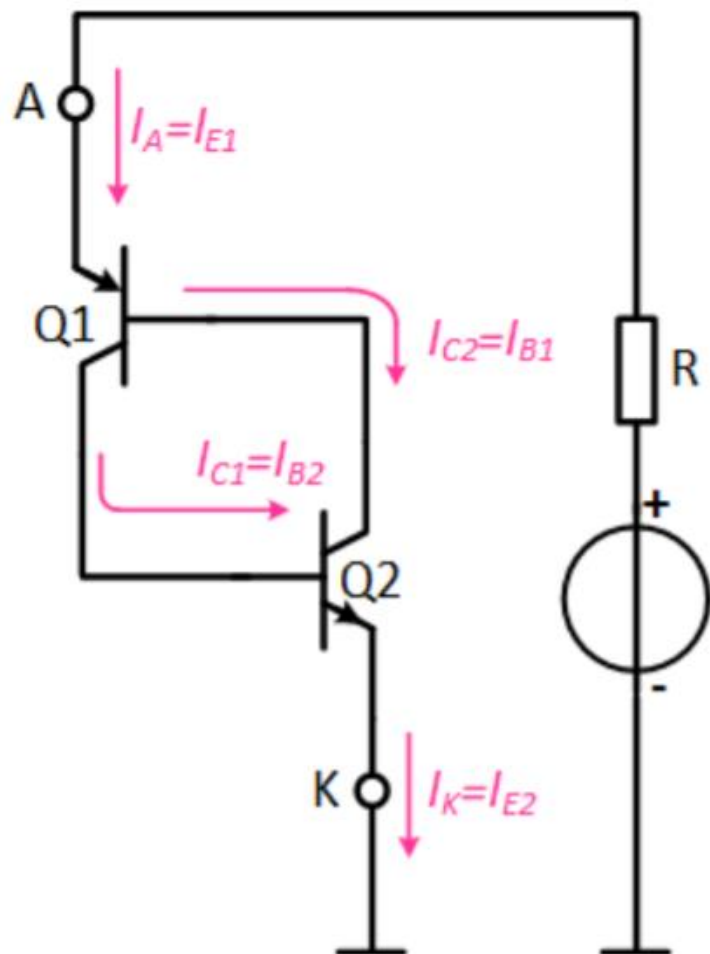

Jákvæð spenna á Anóðu og neikvæð á katóðu

Fyrir BE samskeyti á Q1 og Q2 gildir að þau eru bæði forspennt.

Fyrir BC samskeyti á Q2 gildir að þau eru bakspennt.


Þetta þýðir að transistorarnir eru að vinna á línulega hluta sínum.

Sýnidæmi

4-laga díóða er forspennt í leiðandi átt þannig að anóðu-katóðu spennan U_{AK} er 20 V. Við þessa forspennu rennur 1 μA anóðustraumur í rásinni. Hver er mótstaða rásarinnar?

$$R_{AK} = \frac{U_{AK}}{I_{AK}} = \frac{20\text{V}}{1\mu\text{A}} = 20\text{M}\Omega$$

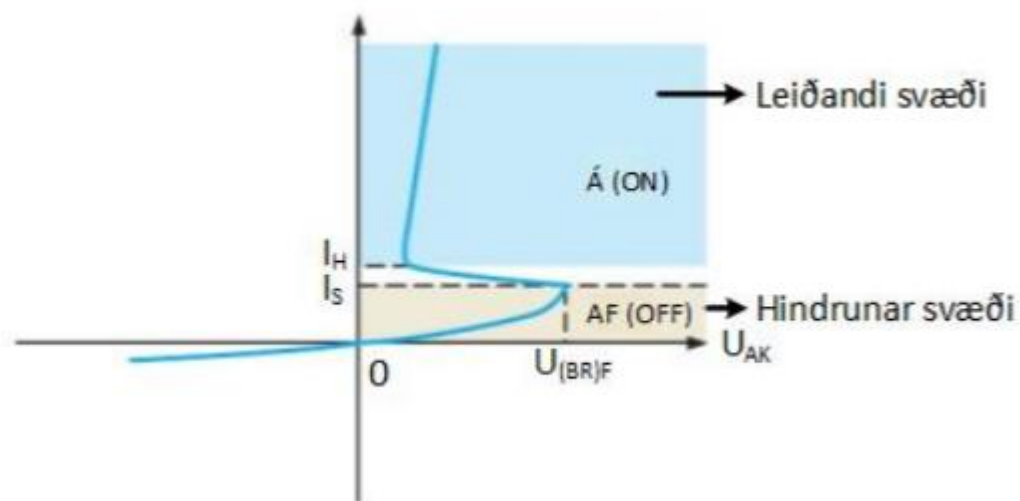Gegnumslagsspenna (Forward-Breakover Voltage)



Virkar sem opinn rofi þó að sé forspennt


Hindrunarsvæði fyrir $U_{AK} = 0V - U_{AK} = U_{(BR)F}$

Aukið U_{AK} leiðir til aukins I_A þar til hann nær skiptistraumnum I_S . Þá verður Díóðan leiðandi og spennufallið U_{AK} mjög lítið


Haldstraumur I_H : Ef $I_A > I_H$ þá er díóðan viðvarandi opin (ON). Ef $I_A < I_H$ þá er díóðan viðvarandi lokuð (OFF).

Straumgildi I_S er alltaf lægir en I_H

Dæmi um notkun

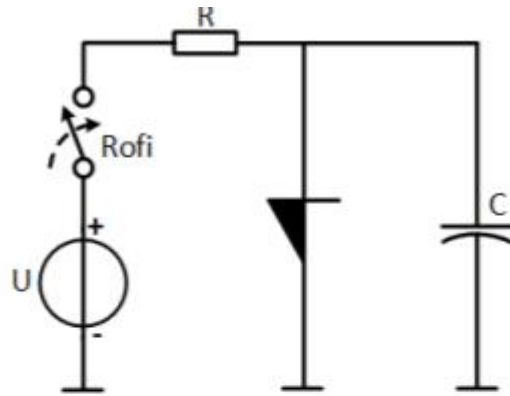

Mynd 5a)

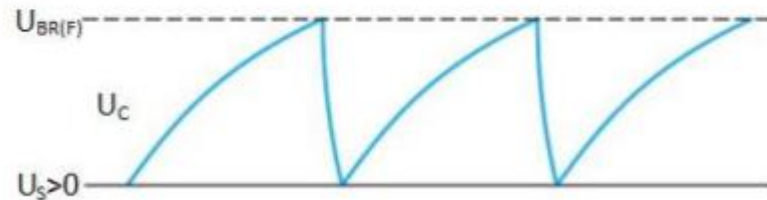

Mynd 5b)

Þegar rofanum er lokað:

Shockley díóðan er lokað -> Þéttirinn hleðst upp

Þegar þéttirinn er nógu mikið hlaðinn upp að gegnumslagsspennu -> Shockley díóðan opnast og þéttirinn afhleðst í gegnum hana.




Afhleðslan er viðvarandi þar til $I_A < I_H$ og díóðan lokast

Ferlið byrjar upp á nýtt


Dæmi

1. Af hverju er 4-laga díóðan flokkuð með *tyristorum*?
2. Hvað er hindrunarsvæði díóðunnar?
3. Hvað gerist þegar U_{AK} nálgast gegnumslagsspennu $U_{BR(F)}$?
4. Hvernig er hægt að slökkva á 4-laga díóðunni eftir að kveikt var á henni?


Kísil Stýrður Afriðill (SCR)

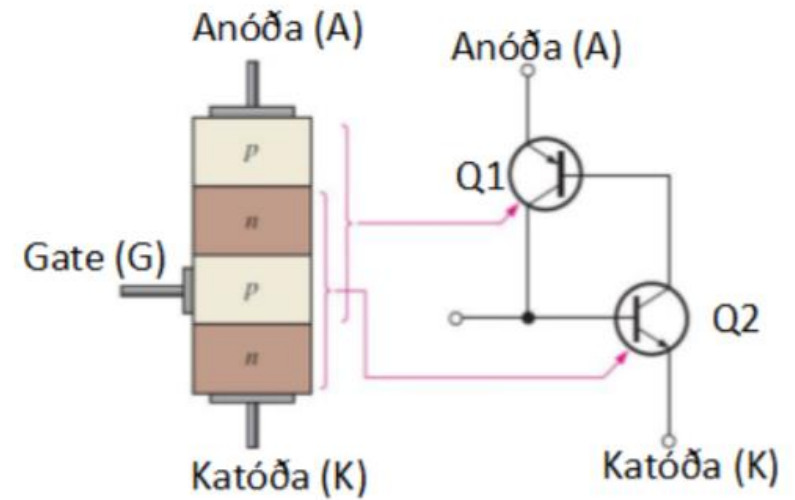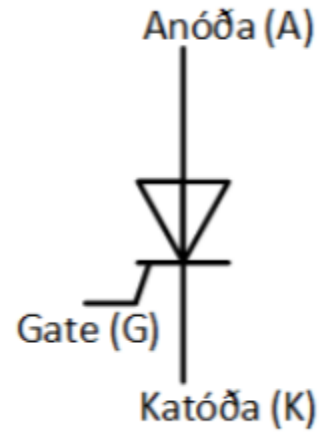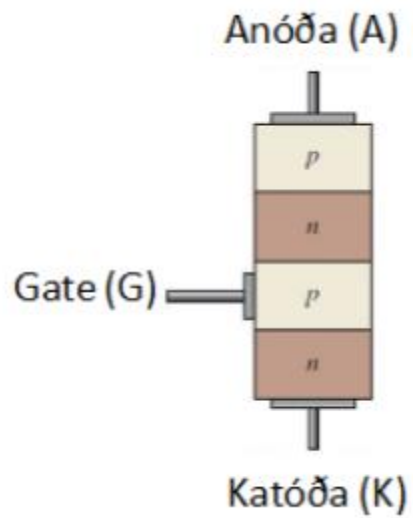


Straumar og spennur í SCR

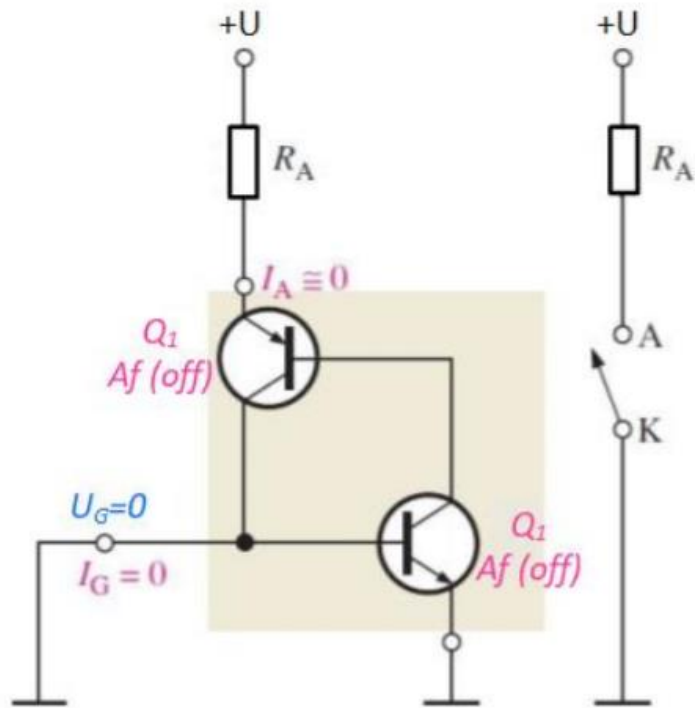

8a) SCR lokaður.


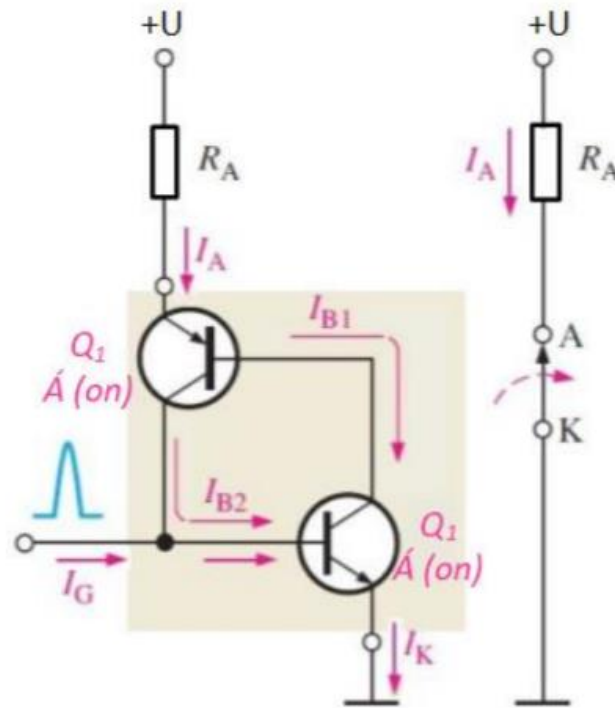


8b) SCR opnaður.

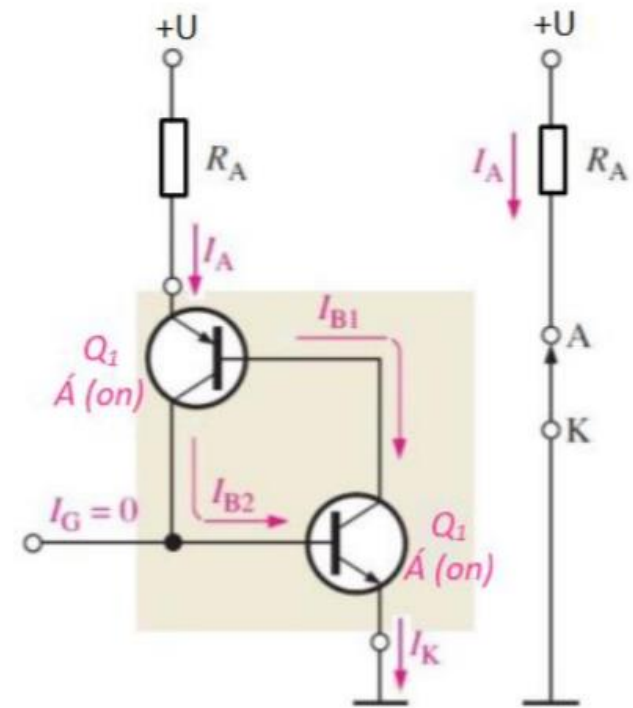


8c) SCR opinn eftir gate púls.




Straumar og spennur í SCR

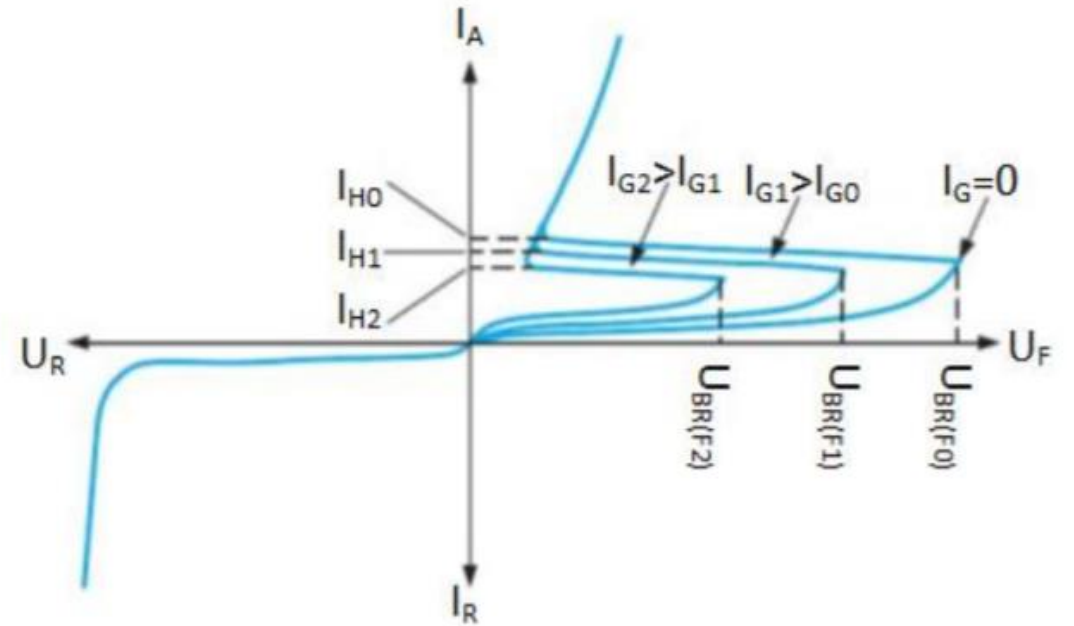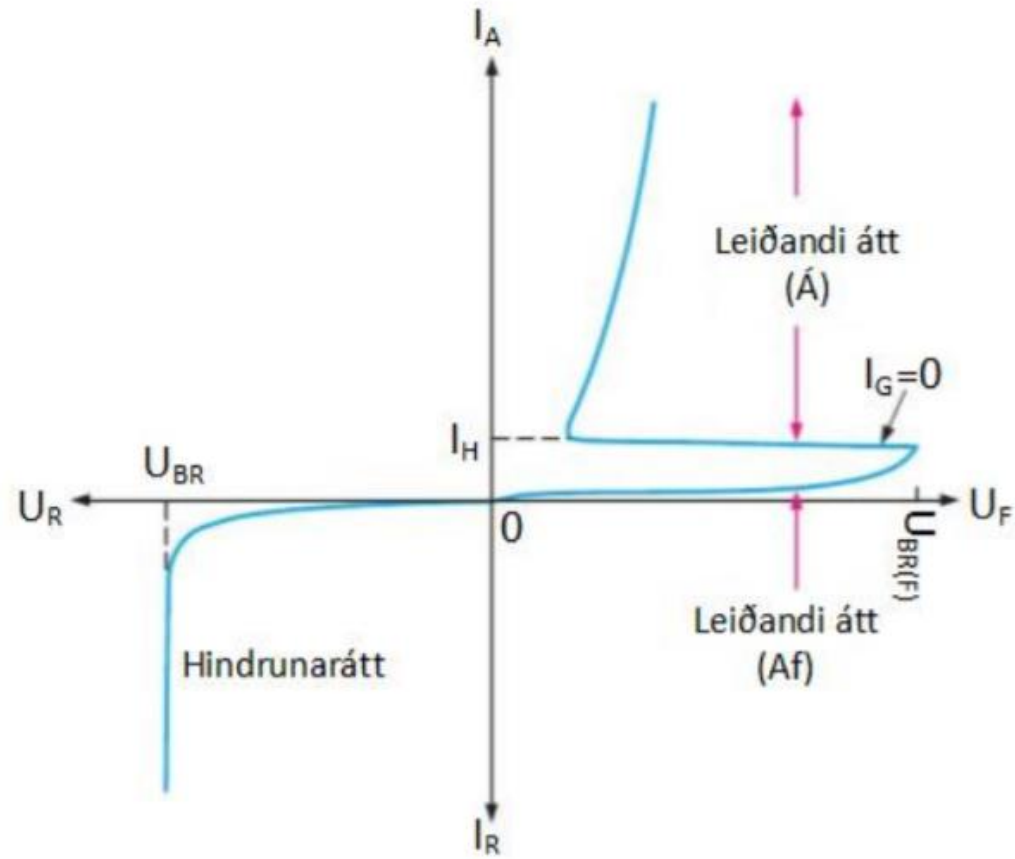

Að loka SCR

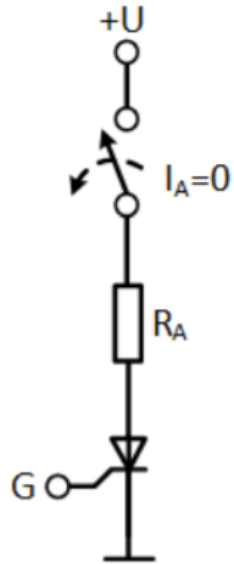


Lækka anóðustrauminn

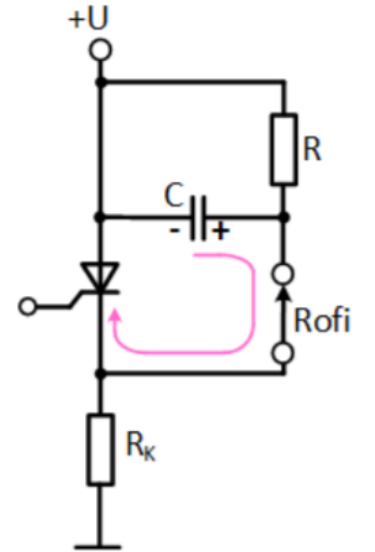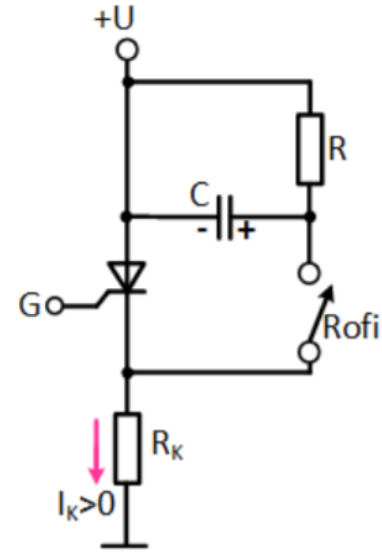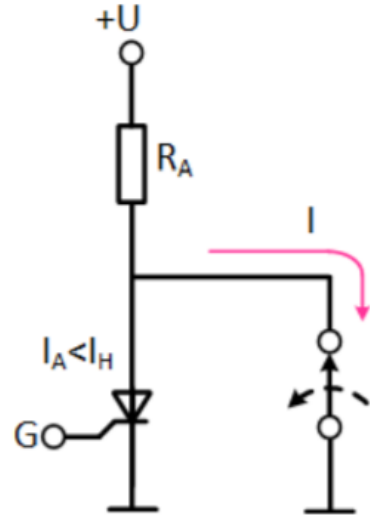


Þvinguð straumvending

Notkun á SCR

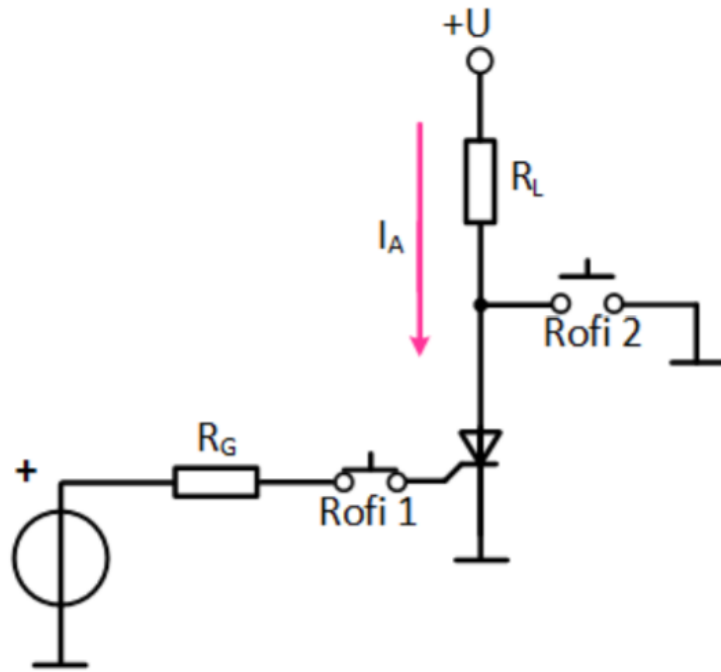

Sýnidæmi

Finnið *gate*- og anóðustrauminn fyrir mynd 13 ef rofi 1 er tengdur í augnablik. Gerið ráð fyrir að $U_{AK} = 0,8 \text{ V}$, $U_{GK} = 0,7 \text{ V}$ og $I_H = 20 \text{ mA}$.

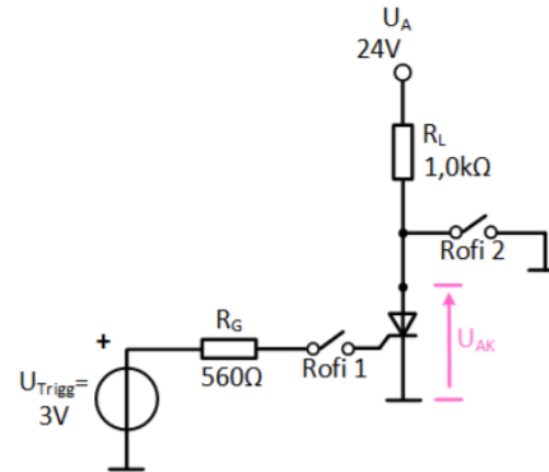

Mynd 13.

$$I_G = \frac{U_{TRIG} - U_{GK}}{R_G} = \frac{3V - 0,7V}{560\Omega} = 4,1mA$$


$$I_A = \frac{U_A - U_{AK}}{R_A} = \frac{24V - 0,8V}{1000\Omega} = 23,2mA$$

Dæmi


1. Hverskonar íhlutur er *SCR*?
2. Hvað heita skaut *SCR* íhlutar?
3. Hvernig ræsir maður *SCR* í rás?
4. Hvernig er slökkt á *SCR* íhlut?

Hálfbylgju Aflstýring



Sjá rás: <https://tinyurl.com/y43xcf9d>

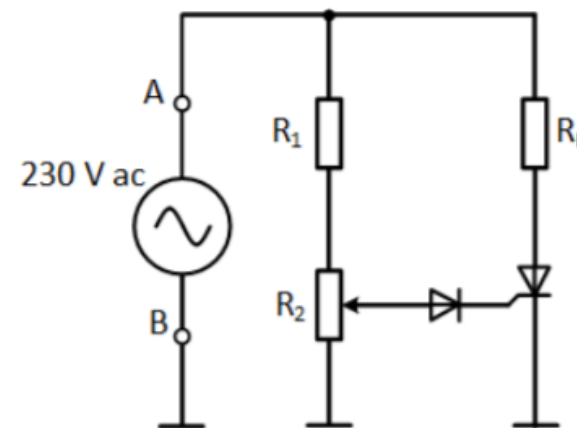


Mynd 14.

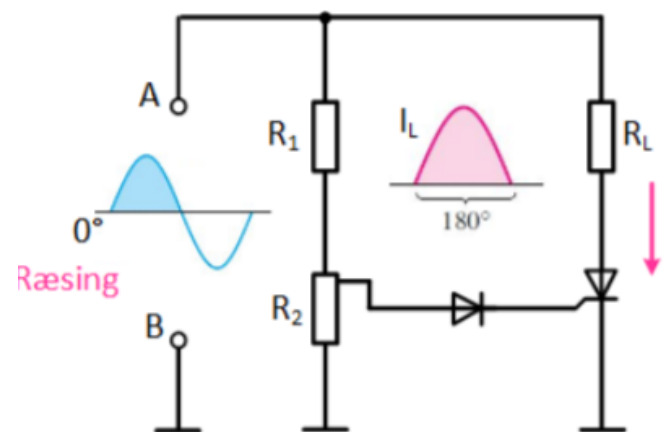


Diac

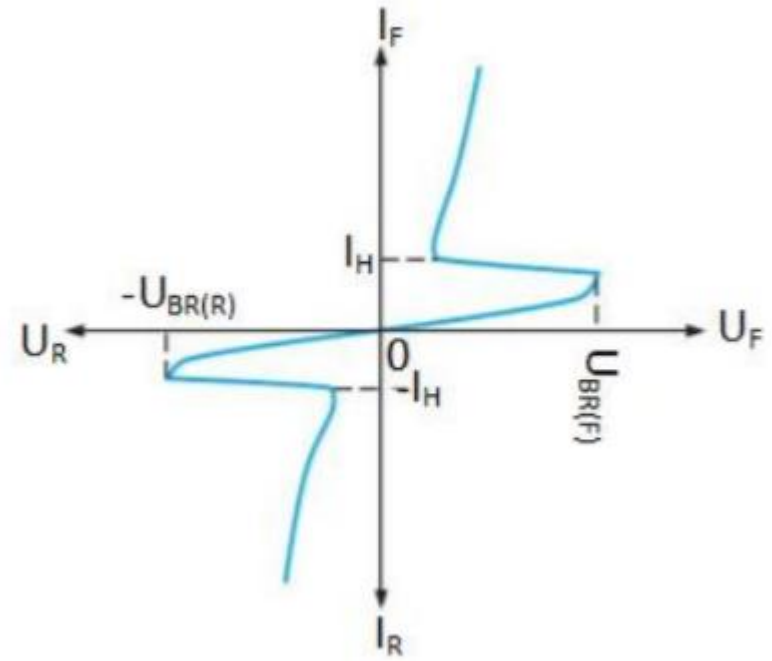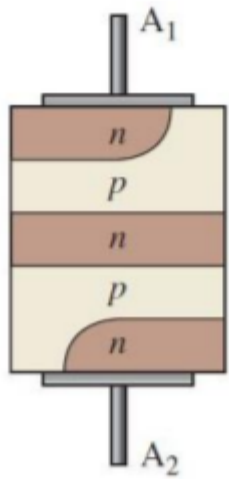


Diac jafngildismynd

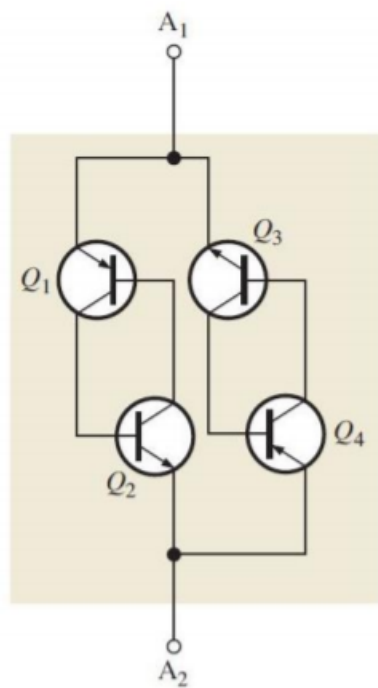

a)



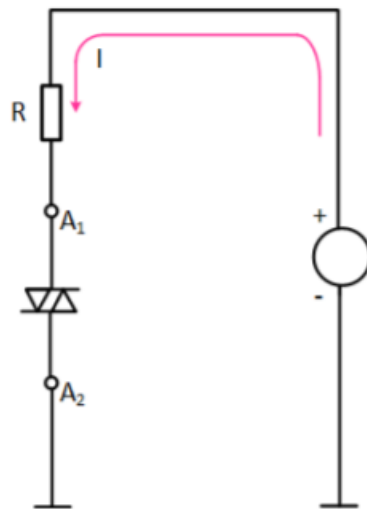


b)

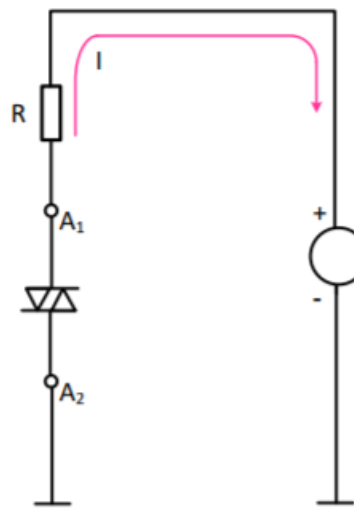


c)


Triac

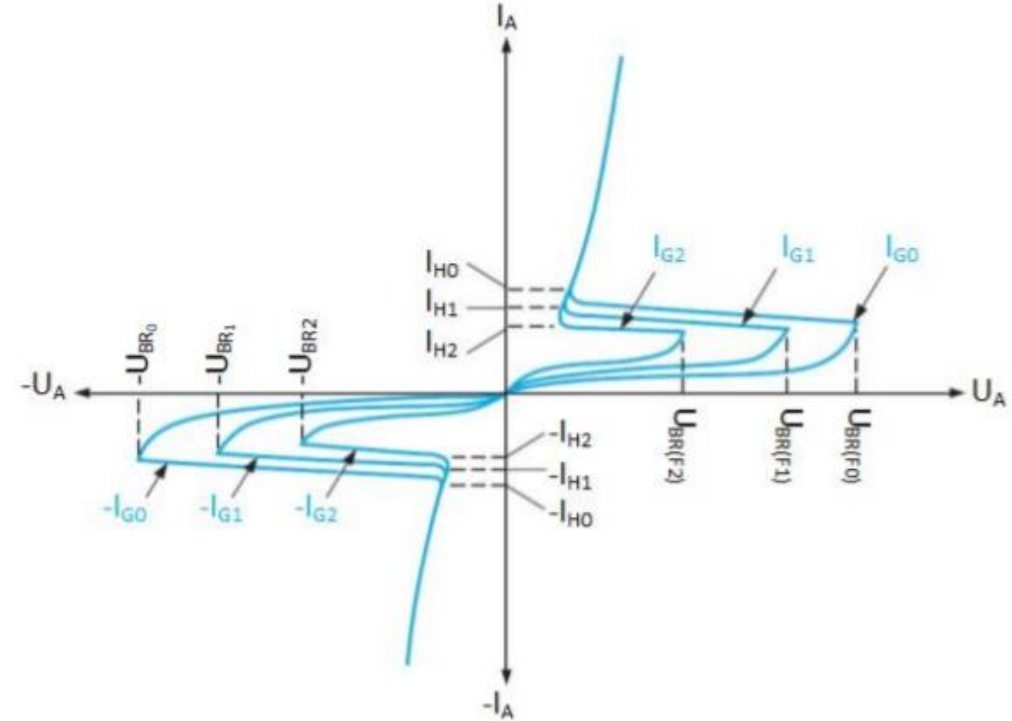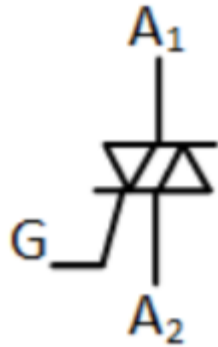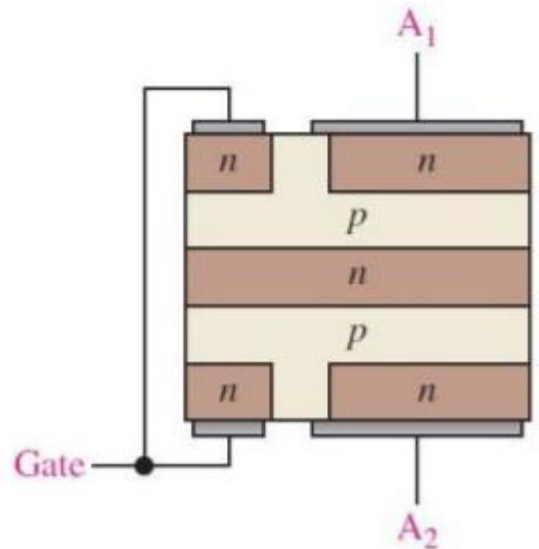



Triac jafngildismynd

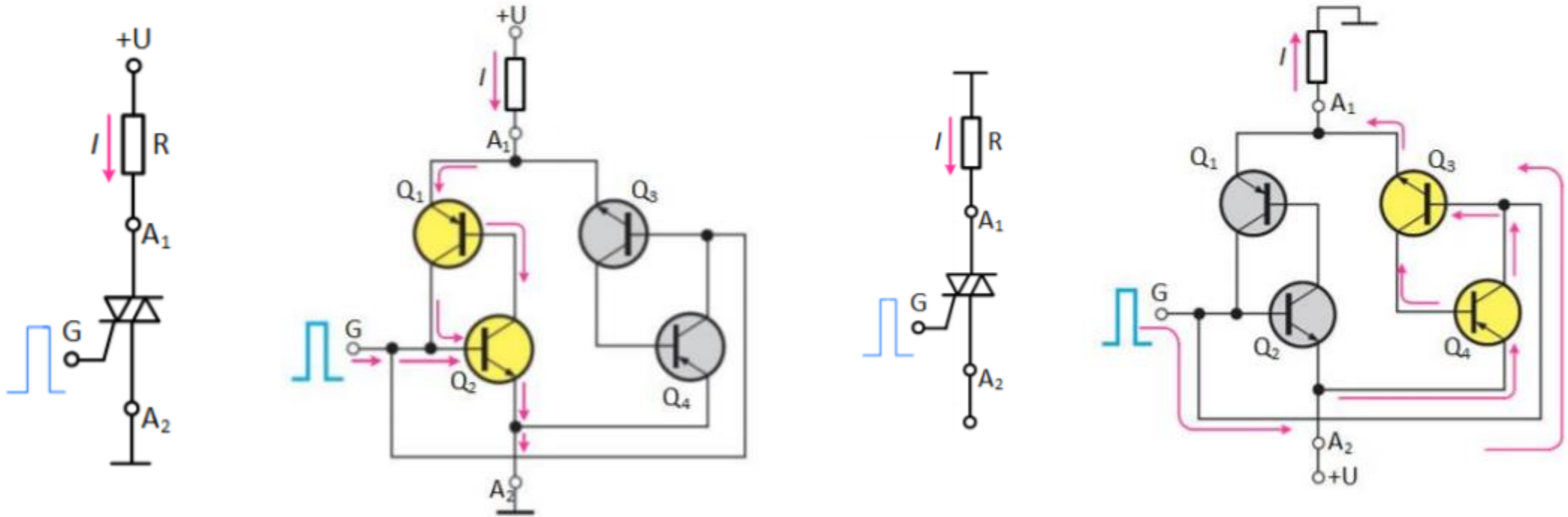


Triac notkun Aflstýringar

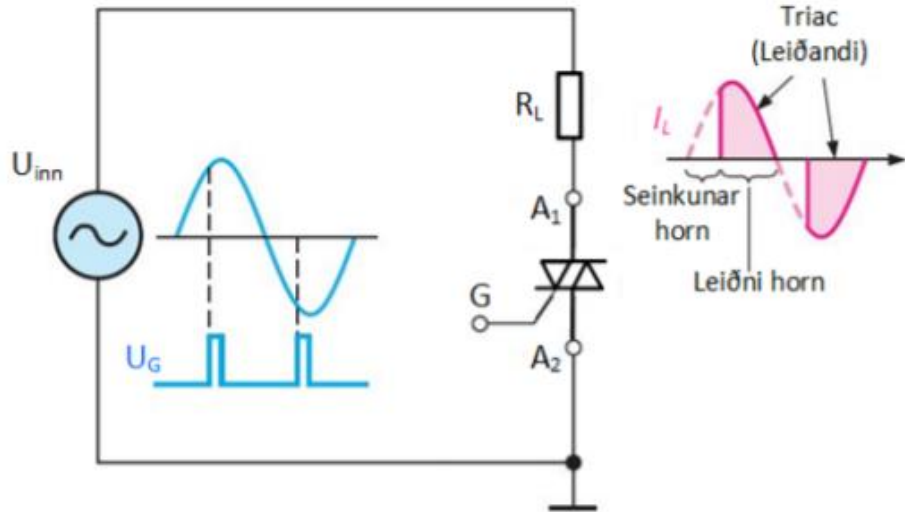

Fasastýring

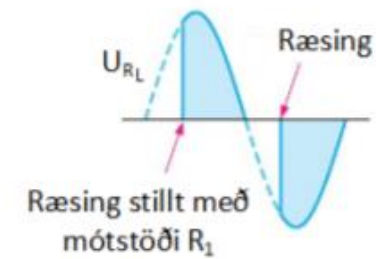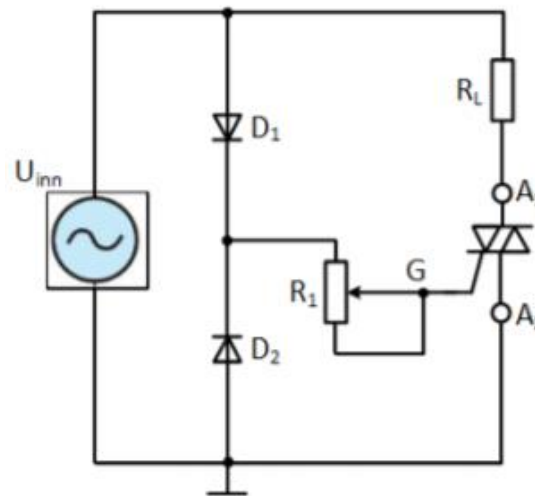

Lokun á milli bylgja

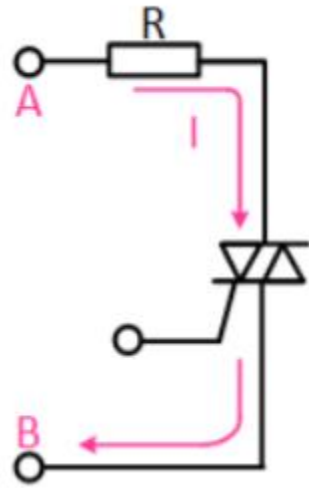

Verkefni

1. Hvað er SCR (útskýrið í máli og myndum)?
2. Hvað er Triac (útskýrið með máli og myndum)?
3. Teiknið upp í Falstad og hermið aflstýringu þar sem Triac er notaður