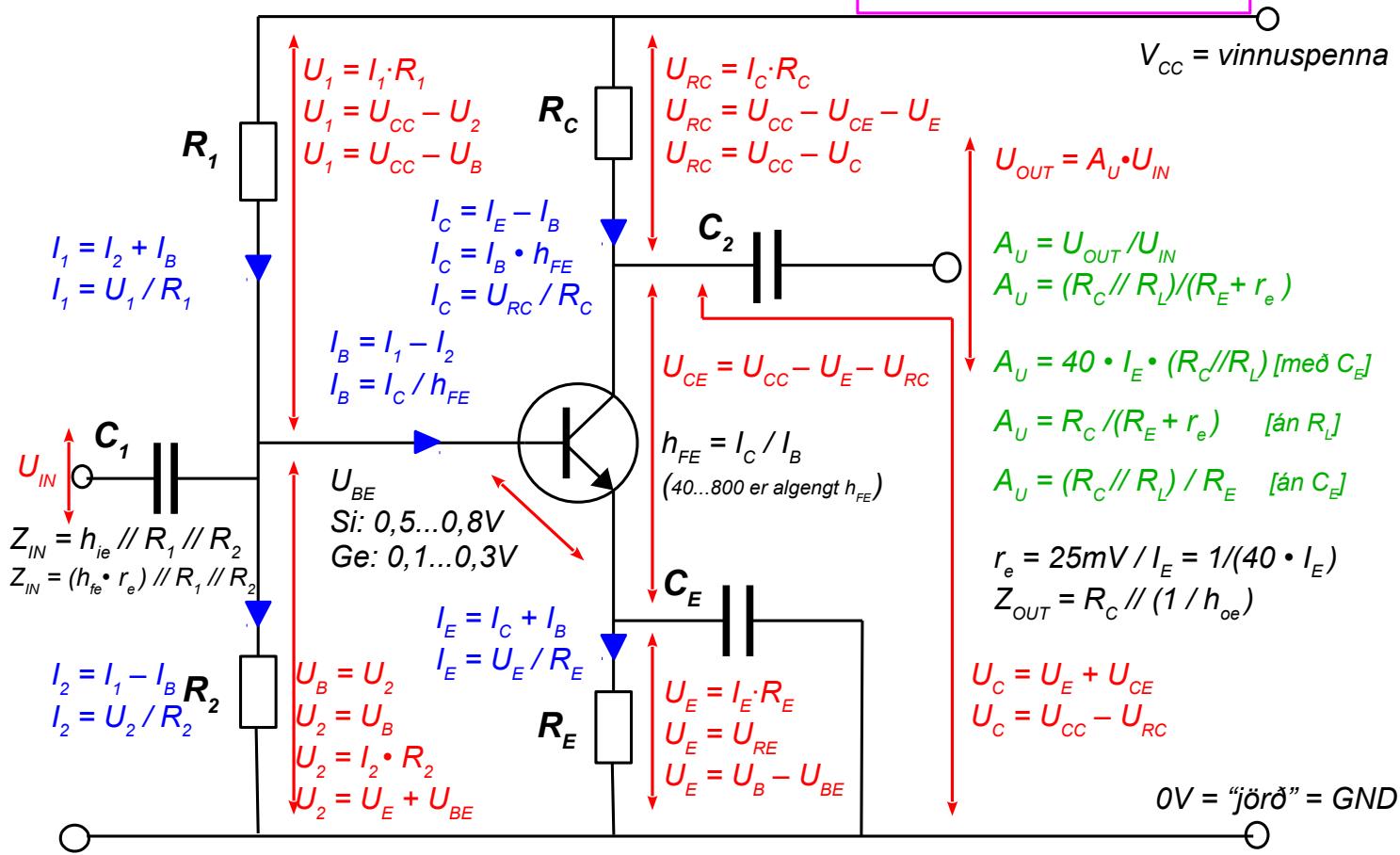


“Common Emitter” - Transistormagnari:

Afl í transistor:
 $P = I_C \cdot U_{CE} + I_B \cdot U_{BE}$
 (seinni liðurinn mjög litill og oft sleppt)



$$U_E \approx U_{CC} / 6 \quad [\text{þó er } U_E \text{ sjaldan haft meira en } 2V]$$

$$\text{Ef } h_{FE} > 50, \text{ þá má segja } I_C \approx I_E$$

$$\text{Góð regla að hafa: } U_{RC} = U_{CE}$$

$$\text{Góð regla að hafa: } I_2 = 10 * I_B$$

Hentugar vinnureglur,
en ekki stærðfræðileg lögmal)

Ef við reiknum $I_C = h_{FE} * I_B$ og svo spennuna U_{RC} með formúlunni $U_{RC} = I_C * R_C$ og sú spenna verður stærra en U_{CC}

=> Þá er transistor yfirstýrður (í mettun) og þá er U_{CE} mjög lág spenna (U_{CEsat}) og U_{RC} næstum sama og U_{CC} .

=> Svo þarf loks líka að endurreikna $I_C = U_{RC} / R_C$

$$I_1 = I_2 + I_B$$

$$A_U = (R_C // R_L) / (R_E + r_e) \quad [\text{í rás án } C_E \text{ þá skiptir } r_e \text{ yfirleitt litlu máli}]$$

$$A_U = 40 * I_E * (R_C // R_L) \quad [\text{í rás með } C_E, \text{ þá skiptir } R_E \text{ næstum engu máli og er sleppt}]$$

$$r_e = 25mV / I_E$$

$$Z_{in} = R_1 // R_2 // h_{FE} * (R_E + r_e) \quad [\text{ef rásin hefur } C_E, \text{ þá skiptir } R_E \text{ litlu máli, án } C_E \text{ þá skiptir } r_e \text{ litlu máli}]$$

$$Z_{out} \approx R_C$$

$$C_1 = 10 / (2\pi * f_{min} * Z_{in}) \quad C_2 = 10 / (2\pi * f_{min} * Z_{out}) \quad C_E = 10 / (2\pi * f_{min} * R_E)$$


Fasasnúningur milli U_{IN} og U_{OUT} er 180° [Sem líka mætti skrifa svona: $U_{OUT} = - (A_U \cdot U_{IN})$]

$$h_{FE} = I_C / I_B \quad h_{fe} = h_{ie} / r_e = \Delta I_C / \Delta I_B = I_C / I_B$$

$$h_{IE} = h_{fe} * r_e \quad h_{ie} = \Delta U_{BE} / \Delta I_B = u_{BE} / I_B$$

$$h_{OE} = 1 / R_O \quad h_{oe} = \Delta I_C / \Delta U_{CE} = I_C / u_{CE}$$

Common Collector (emitter follower)

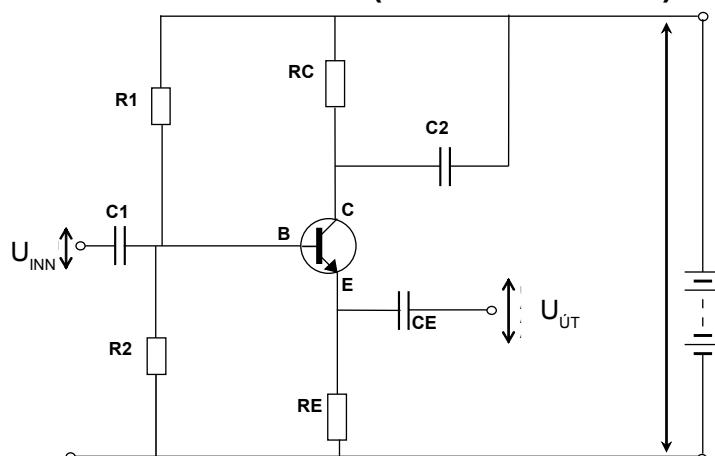

$$U_{OUT} = A_U \cdot U_{IN}$$

$$A_U = U_{OUT} / U_{IN}$$

$$A_U = (R_E // R_L) / (r_e + (R_E // R_L)) \approx 1$$

$$Z_{IN} = R_1 // R_2 // (h_{fe} \cdot (R_E // R_L))$$

$$Z_{OUT} = (r_e + (R_{gen} // R_1 // R_2) / h_{fe}) // R_E$$


$$r_e = 25mV / I_E$$

// táknað hliðtengingu;

sem sagt: $R1 // R2 = 1 / (1/R1 + 1/R2)$

Darlingtontenging:

(Hér sést NPN-Darlington)

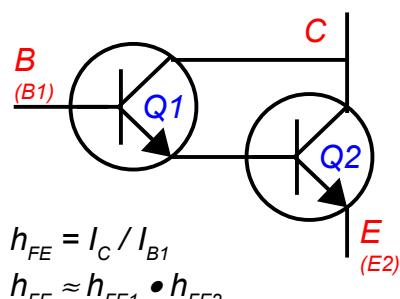


$$h_{FE} = I_C / I_{B1}$$

$$h_{FE} \approx h_{FE1} \cdot h_{FE2}$$

$$U_{CEsat} = U_{CEsat1} + U_{BE2}$$

Common Base

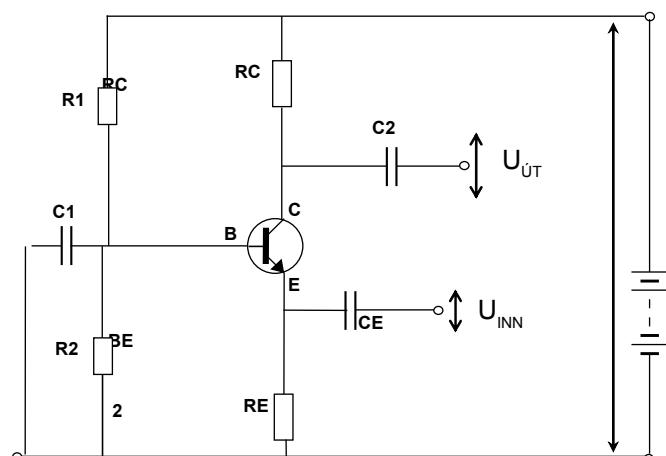

$$U_{OUT} = A_U \cdot U_{IN}$$

$$A_U = U_{OUT} / U_{IN}$$

$$A_U = (R_C // R_L // (1 / h_{oe})) / r_e$$

$$A_U = 40I_E \cdot (R_C // R_L // (1 / h_{oe}))$$

$$Z_{IN} = R_E // r_e$$

$$Z_{OUT} = R_C$$

$$r_e = 25mV / I_E$$

Athugasemdir:

A_U (Sama jafna fyrir aftengdan CE magnara)

Z_{OUT} (1/hoe hefur hverfandi lítil áhrif

því hún virkar hfe sinnum stærri)