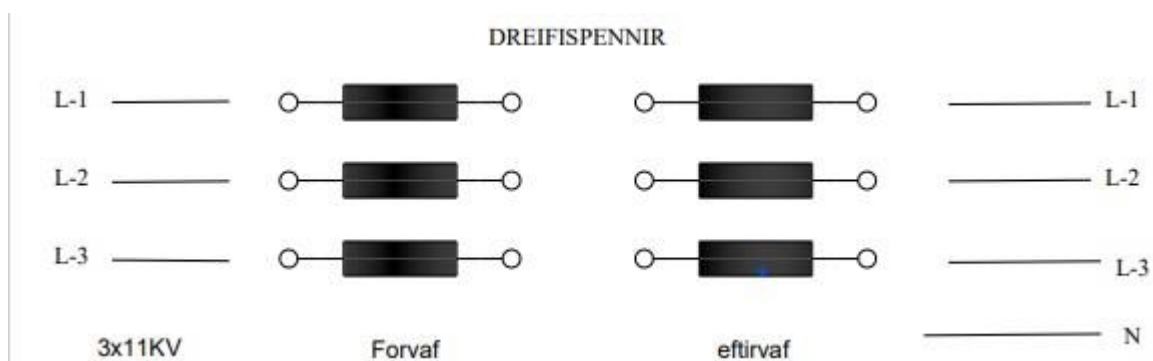




Myndin sýnir spenni, sem tengja skal við dreifikerfið.

Tenging skal vera Dyn0,
Spenna á forvafi er : 11KV.
Spenna á eftirvafi er: 0,4KV.
Spennirinn er 315KVA.

Ljúkið við tengimyndina.



1. Finnið fasaspennu á for og eftirvafi?
2. Hve mikill straumur fer um leiðara að og frá spenni við fullt álag?
3. Finnið fasastraum á for og eftirvafi?
4. Nú er tengingu breitt í Dzn6. Hver verður spennan á eftirvafi?
5. Nú er tengingu breitt í YNyn6. Hver verður spennan á eftirvafi?