



Tengingar 3ja fasa mótorá


Nafn. _____

Tengdu mótorana á myndinni við netið efri 2 á 400V og þá neðri á 230V net.


Sýndu tengingar vafanna innbyrðis í mótornum og skinnur eins og þarf

400V NET


L1 L2 L3

 

230/400

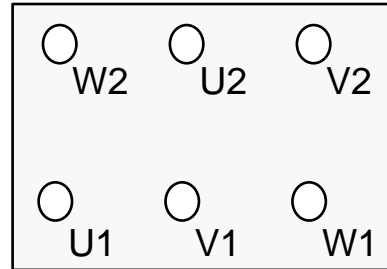


400/690

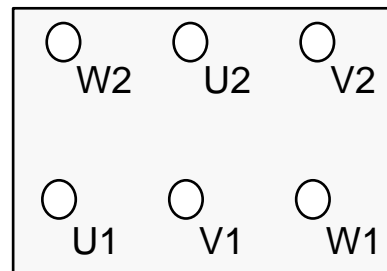


230V NET

L1 L2 L3

 

230/400

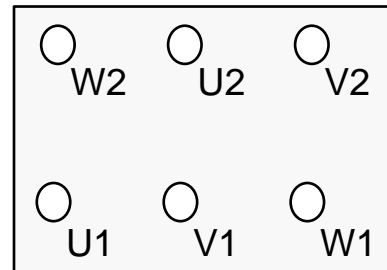

400/690

